

# 计算机组成原理课程设计——36条流水线CPU

## 计算机组成原理课程设计——36条流水线CPU

### 一. 个人信息

### 二. 模块定义及代码实现

#### 1. 数据通路

##### datapath\_PPL

基本描述

模块接口

功能

代码实现

(附) 36条流水线数据通路图

##### alu

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### dm\_4k

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### extender

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### im\_4k

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### mux2\_5

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### RegFile\_PPL

基本描述

模块接口

功能

代码实现

##### PC\_PPL

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## NPC

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## IUnit

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## IF\_ID

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## ID

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## ID\_EX

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## EX

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## EX\_Mem

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## Mem

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## Mem\_Wr

基本描述  
模块接口

功能  
代码实现

Wr

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## 2. 控制器

conrtol

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

(附) 控制信号真值表

## 3. 冒险处理

Pre\_Data\_Hazard

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

branch\_Data\_Hazard

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

Load\_use

基本描述  
模块接口  
功能  
代码实现

## 三. 测试代码及方法

1. 环境配置
2. 测试代码
3. 测试结果

## 四. 总结与展望

# 一. 个人信息

学号：072110112

姓名：冉中益

班号：1621102

专业：计算机科学与技术

## 二. 模块定义及代码实现

### 1. 数据通路

#### datapath\_PPL

##### 基本描述

统合所有流水段，流水段寄存器以及各个冒险处理模块，从而形成完整的流水线数据通路

##### 模块接口

接口名	方向	描述
clk		时钟信号
rst		复位信号

##### 功能

- 1. 取下一条执行指令
- 2. 根据控制信号对不同流水段的指令进行执行和操作
- 3. 包含冒险处理模块 对各种冒险进行处理

##### 代码实现

```
1  `include"PC_PPL.v"
2  `include"IUnit.v"
3  `include"IF_ID.v"
4  `include"ID.v"
5  `include"ID_EX.v"
6  `include"EX.v"
7  `include"EX_Mem.v"
8  `include"Mem.v"
9  `include"Mem_Wr.v"
10 `include"Wr.v"
11 `include"Pre_Data_Hazard.v"
12 `include"branch_Data_Hazard.v"
13 `include"MULT_Data_Hazard.v"
14 `include"CPR_Data_Hazard.v"
15 `include"ERET_Data_Hazard.v"
16 `include"Load_use.v"
17
18 module datapath_PPL(clk,rst);
```

```

19
20     input clk,rst;
21
22     wire[31:2]   PC,NPC;
23     wire[31:2]   IF_PC,ID_PC,EX_PC,Mem_PC,Wr_PC;
24     wire[31:0]   instruction,ID_instruction,pre_instruction;
25     wire         sign,signal;
26     wire[31:0]   E,F;
27     wire         ID_Jump,EX_Jump;
28     wire         ID_Branch,EX_Branch;
29     wire[5:0]    ID_op,EX_op,Mem_op,Wr_op;
30     wire[4:0]    ID_rs,EX_rs,Mem_rs,Wr_rs;
31     wire[4:0]    ID_rt,EX_rt,Mem_rt,Wr_rt;
32     wire[4:0]    ID_rd,EX_rd,Mem_rd,Wr_rd;
33     wire[4:0]    ID_shamt,EX_shamt,Mem_shamt,Wr_shamt;
34     wire[5:0]    ID_func,EX_func,Mem_func,Wr_func;
35     wire[15:0]   ID_imm16,EX_imm16;
36     wire[25:0]   ID_target,EX_target;
37     wire[31:0]   ID_busA,EX_busA,Mem_busA,Wr_busA;
38     wire[31:0]   ID_busB,EX_busB,Mem_busB,Wr_busB;
39     wire         ID_RegDst,EX_RegDst,Mem_RegDst,Wr_RegDst;
40     wire         ID_RegWr,EX_RegWr,Mem_RegWr,Wr_RegWr;
41     wire         ID_ALUSrc,EX_ALUSrc;
42     wire         ID_MemWr,EX_MemWr,Mem_MemWr;
43     wire         ID_MemtoReg,EX_MemtoReg,Mem_MemtoReg,Wr_MemtoReg;
44     wire[1:0]    ID_ExtOp,EX_ExtOp;
45     wire[4:0]    ID_ALUctr,EX_ALUctr;
46     wire[31:0]   alure,Mem_alure,Wr_alure;
47     wire[4:0]    EX_Reg,Mem_Reg,Wr_Reg;
48     wire[31:0]   Mem_dout,Wr_dout;
49     wire[31:0]   Wr_busW;
50     //wire[1:0]  ALUSrcA,ALUSrcB;
51     wire[31:0]   A,B;
52     wire[1:0]    ALUSrcC,ALUSrcD;
53     wire[1:0]    ALUSrcE,ALUSrcF;
54     wire         Load_use;
55     wire         EX_MemRead;
56     //wire[31:0] ID_hi_num;
57     wire[31:0]   EX_hi_num;
58     //wire[31:0] ID_lo_num;
59     wire[31:0]   EX_lo_num;
60     wire[63:0]   EX_MULT_result,Mem_MULT_result,Wr_MULT_result;

```

```

61     wire[2:0]  ALUSrcG,ALUSrcH;
62     wire[31:0]  G,H;
63     wire[1:0]  ALUSrcK,ALUSrcL;
64     wire[31:0]  K;
65     wire[31:0]  EX_cs_num;
66
67     PC_PPL PCP(NPC,rst,clk,PC,
68 Load_use);
69     IUnit IPP(PC,IF_PC,instruction);
70     IF_ID
IFIDPP(IF_PC,instruction,ID_PC,ID_instruction,ID_Jump,ID_Branch,ID_op,I
D_func,clk,
71 pre_instruction,sign,signal,
72 Load_use);
73
74     ID
IDPP(ID_PC,ID_op,ID_rs,ID_rt,ID_rd,ID_shamt,ID_func,ID_imm16,ID_target,
ID_busA,ID_busB,ID_RegDst,ID_RegWr,ID_ALUSrc,ID_MemWr,ID_MemtoReg,
75 ID_Branch,ID_Jump,ID_ExtOp,ID_ALUctr,ID_instruction,NPC,
76 Wr_op,Wr_PC,Wr_alure,Wr_rs,Wr_rt,Wr_rd,Wr_shamt,Wr_func,Wr_busW,Wr_RegW
r,Wr_RegDst,
77 alure,Mem_alure,Mem_dout,Mem_MemtoReg,
78 ALUSrcC,ALUSrcD,
79 PC,
80 sign,
81 pre_instruction,E,F,
82 ALUSrcE,ALUSrcF,
83 Wr_MULT_result,Wr_busA,Wr_busB,
84 G,H,EX_MULT_result,EX_busA,Mem_MULT_result,Mem_busA,
85 ALUSrcG,ALUSrcH,ALUSrcK,ALUSrcL,
86 A,B,K,
87 EX_busB,Mem_busB,
88 clk,rst);
89
90     ID_EX
IDEXPP(ID_PC,ID_op,ID_rs,ID_rt,ID_rd,ID_shamt,ID_func,ID_imm16,ID_targe
t,ID_busA,ID_busB,ID_RegDst,ID_RegWr,ID_ALUSrc,ID_MemWr,ID_MemtoReg,ID_
Branch,ID_Jump,ID_ExtOp,ID_ALUctr,
91 G,H,K,
92 clk,

```

```

93     EX_PC, EX_op, EX_rs, EX_rt, EX_rd, EX_shamt, EX_func, EX_imm16, EX_target, EX_bu
    sA, EX_busB, EX_RegDst, EX_RegWr, EX_ALUSrc, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_Branch,
    EX_Jump, EX_ExtOp, EX_ALUctr,
94     EX_hi_num, EX_lo_num, EX_cs_num,
95     Load_use,
96     signal, pre_instruction, E, F,
97     A, B);
98
99
100     EX
    EXPP(EX_PC, EX_op, EX_rs, EX_rt, EX_rd, EX_shamt, EX_func, EX_imm16, EX_target,
    EX_busA, EX_busB,
101     EX_RegDst, EX_RegWr, EX_ALUSrc, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_Branch, EX_Jump, EX_
    ExtOp, EX_ALUctr,
102     alure, EX_Reg, clk,
103     Mem_alure, Wr_busW,
104     EX_MemRead,
105     EX_MULT_result,
106     EX_hi_num, EX_lo_num,
107     EX_cs_num);
108
109     EX_Mem
    EXMEMPP(EX_op, EX_Reg, EX_RegWr, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_PC, EX_rs, EX_rt, EX
    _rd, EX_shamt, EX_func, EX_RegDst, EX_busA, EX_busB, alure, clk,
110     Mem_op, Mem_Reg, Mem_RegWr, Mem_MemWr, Mem_MemtoReg, Mem_alure, Mem_PC, Mem_rs
    , Mem_rt, Mem_rd, Mem_shamt, Mem_func, Mem_RegDst, Mem_busA, Mem_busB,
111     EX_MULT_result, Mem_MULT_result);
112
113     Mem
    MEMPP(Mem_op, Mem_Reg, Mem_busB, Mem_RegWr, Mem_MemWr, Mem_MemtoReg, Mem_alur
    e, clk, Mem_dout);
114
115     Mem_Wr
    MEMWRPP(Mem_op, Mem_Reg, Mem_RegWr, Mem_MemtoReg, Mem_alure, Mem_dout, Mem_PC
    , Mem_rs, Mem_rt, Mem_rd, Mem_shamt, Mem_func, Mem_RegDst, Mem_busA, Mem_busB, c
    lk,
116     Wr_op, Wr_Reg, Wr_RegWr, Wr_MemtoReg, Wr_alure, Wr_dout, Wr_PC, Wr_rs, Wr_rt, Wr
    _rd, Wr_shamt, Wr_func, Wr_RegDst, Wr_busA, Wr_busB,
117     Mem_MULT_result, Wr_MULT_result);
118

```


```

119      Wr
      WRPP(Wr_op,Wr_Reg,Wr_RegWr,Wr_MemtoReg,Wr_alure,Wr_dout,Wr_PC,Wr_rs,Wr_
      rt,Wr_rd,Wr_shamt,Wr_func,Wr_RegDst,Wr_busA,Wr_busB,clk,Wr_busW);
120
121      Pre_Data_Hazard
      PDHPP(Mem_RegWr,Mem_Reg,ID_rs,ID_rt,EX_RegWr,EX_Reg,Wr_RegWr,Wr_Reg,ALU
      SrcC,ALUSrcD);
122
123      branch_Data_Hazard
      BDHPP(Wr_RegWr,Wr_Reg,pre_instruction[25:21],pre_instruction[20:16],Mem
      _RegWr,Mem_Reg,ALUSrcE,ALUSrcF);
124
125      MULT_Data_Hazard
      MDHPP(ID_op,ID_func,EX_op,EX_func,Mem_op,Mem_func,Wr_op,Wr_func,ALUSrcG
      ,ALUSrcH);
126
127      CPR_Data_Hazard
      CDHPP(ID_op,EX_op,Mem_op,Wr_op,ID_rs,EX_rs,Mem_rs,Wr_rs,ID_rd,EX_rd,Mem
      _rd,Wr_rd,ALUSrcK);
128
129      ERET_Data_Hazard
      EDHPP(ID_op,ID_func,EX_op,Mem_op,Wr_op,EX_rs,Mem_rs,Wr_rs,EX_rd,Mem_rd,
      Wr_rd,ALUSrcL);
130
131      Load_use  LUPP(EX_MemRead,EX_rt,ID_rs,ID_rt,Load_use);
132
133  endmodule

```

(附) 36条流水线数据通路图



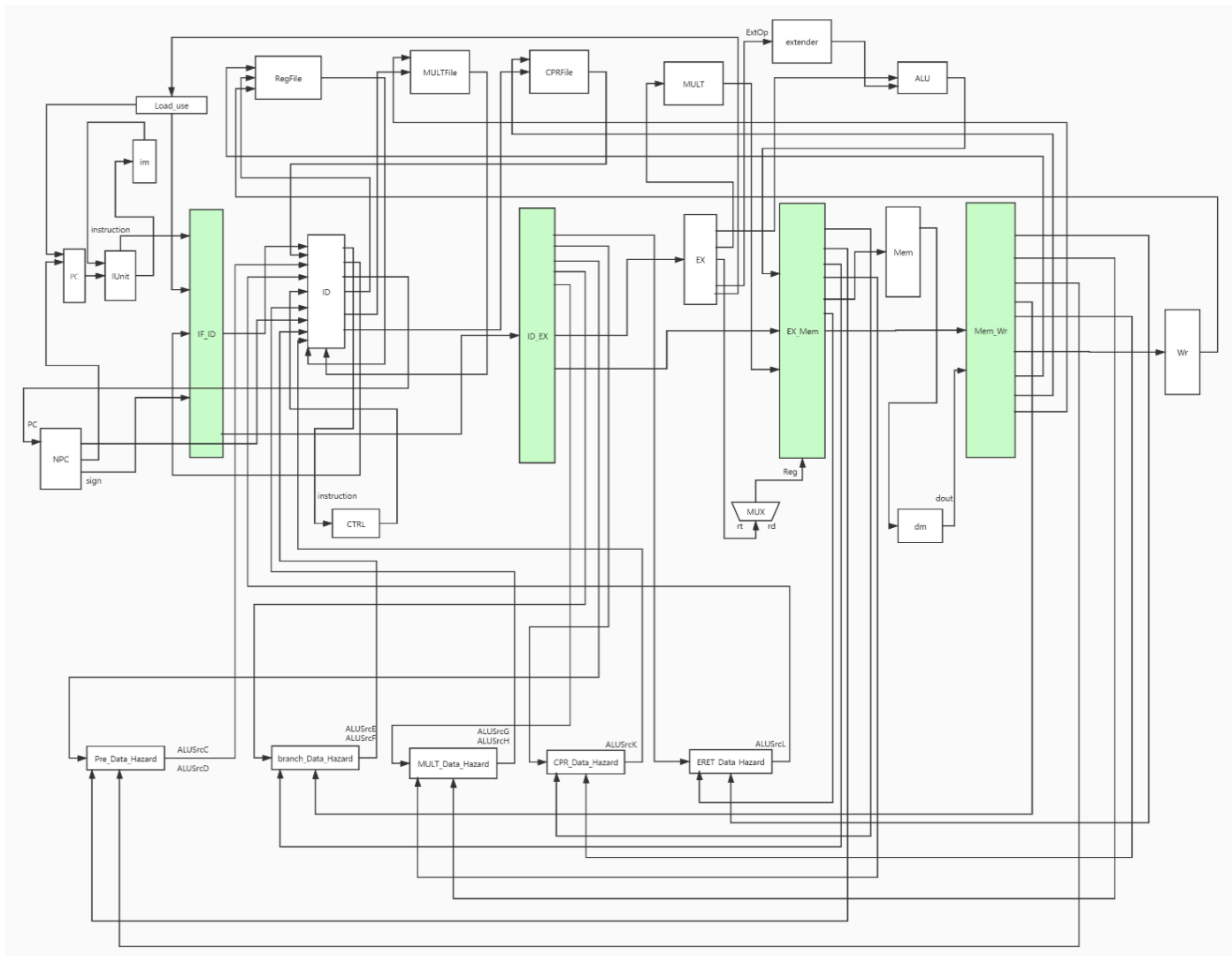

这张图是一开始设计45条流水线时进行绘制的 包括在后续的代码编写中也加入了45条的一些处理模块 但由于最终时间不够 没有完成额外9条指令的调试 所以在下面的介绍中不会介绍45条相对于36条的额外模块 由于将额外模块删去较为复杂 所以在提交的代码文件中仍有额外的模块！ 这些模块包括 `CPR_Data_Hazard`, `CPRFile`, `ERET_Data_Hazard`, `MULT_Data_Hazard`, `MULT`, `MULTFile` 另外 在各个模块中都涉及到了额外9条指令的部分 这些部分均不作解释

## 数据通路分析：

### 指令相关

- 1. PC模块：** 计算取指令的地址。复位信号为1时，PC的值赋为13(PC末尾两位省略)。在没有出现Load\_use冒险的情况下，时钟下降沿到来时PC赋值为NPC，否则保持不变。
- 2. NPC模块：** 计算下一个PC，同时计算对分支指令是否跳转标记为sign。主要根据OP信号进行NPC计算方法的区分。
- 3. im模块：** 用于取对应 `code.txt` 文件中的指令。

## 寄存器相关

1. **RegFile模块**：寄存器的取数与存数。寄存器的大体框架与36条指令单周期CPU没有区别，多加了两个取数的地址参数。因为一条指令在寄存器中取数与存数的操作处于不同阶段，虽然RegFile置于ID模块，但实际使用时，Wr模块的操作也会在此进行，即写入操作。
2. **dm模块**：在数据内存中读数以及取数。同时需要考虑sb指令，其写入方法较为特殊。

## 冒险处理

1. **Pre\_Data\_Hazard模块**：处理从寄存器中读数存在的延迟问题。在ID段进行检测，处理在EX段，Mem段，Wr段可能出现的寄存器数据修改问题。取到的寄存器数应为最近一次修改的值。最后输出ALUSrcC和ALUSrcD进行冒险记录并输出。
2. **Branch\_Data\_Hazard模块**：处理pre\_instruction从寄存器中读数存在的延迟问题。在ID段进行检测可能出现的寄存器数据修改问题。取到的寄存器数应为最近一次修改的值。最后输出ALUSrcE和ALUSrcF进行冒险记录并输出。
3. **Load\_use模块**：首先检测是否遇到Load\_use冒险，若遇到则置Load\_use信号为1。

## 段寄存器模块

1. **IF\_ID模块**：把IF段的数据传输到ID段。在出现syscall指令和ERET指令的情况下，将ID\_instruction赋为0，若没有Load\_use冒险并且不为分支跳转指令，ID\_PC赋值为IF\_PC，ID\_instruction赋值为instruction；若没有Load\_use冒险但为分支或跳转指令，则ID\_PC保持不变；若出现Load\_use冒险，则不进行任何操作。
2. **ID\_EX模块**：把ID段的数据传输到EX段。若出现Load\_use冒险，则EX段信号全部赋值为0；若出现分支指令不跳转，则赋值为保存的分支指令的下一条指令(即pre\_instruction)的相关数值；其他情况下皆把EX段数值赋值为ID段数值。
3. **EX\_Mem模块**：把EX段的数据传输到Mem段。
4. **Mem\_Wr模块**：把Mem段的数据传输到Wr段。

## 运算模块

**alu模块**：输入端口为：ALUctr, busA, busB与exout选择后的结果data2, exout, instruction[10:6]，输出端口为alure,zero；

以上模块较为重要，在此详细说明。综合以上模块，根据对应控制信号进行操作。因R,I,J类型的指令都存在这样的情况：同种类型的指令之间存在路径不同的现象，所以按类型指令给出总体路径不具备很好的代表性，若要综述同一类型的指令之间的路径，要所有同一类型的指令都满足，则R,I,J三种类型的综述路径几乎一致，因而此处不给出类型指令数据通路演示。

# alu

## 基本描述

根据不同的译码结果，对传入的数据信号进行不同操作的基本运算，并输出运算结果

## 模块接口

接口名	方向	描述
ALUctr	I	操作信号
A	I	输入A
B	I	输入B
immedia	I	扩展后立即数
shamt	I	移位数
result	O	ALU运算结果
zero	O	0标志位

## 功能

根据不同的操作码进行不同的基本运算

## 代码实现

各操作码对应的运算类型已经在代码中通过注释方式明确给出 此处不再附上操作码与运算类型的对应关系表

```
1 module alu(ALUctr,A,B,immedia,shamt,result,zero,G,H,K);
2     input[4:0]  ALUctr;
3     input[31:0] A,B,G,H,K;
4     input[31:0] immedia;
5     input[4:0]  shamt;
6     output[31:0] result;
7     output      zero;
8
9     reg[31:0] result;
10    assign      zero = (result == 32'b0);
11    integer     i;
12
13    always @(*)
14        begin
15            case(ALUctr)
16                5'b00000:result <= A + B; //addu
```

```

17      5'b00001:result <= A - B; //subu
18      5'b00010://slt
19      begin
20          if(A[31] ^ B[31]) result <= (A[31]=1)?1:0;
21          else result <= (A<B)?1:0;
22      end
23      5'b00011:result <= A & B; //and
24      5'b00100:result <= ~(A | B); //nor
25      5'b00101:result <= A | B; //or
26      5'b00110:result <= A ^ B; //xor
27      5'b00111:result <= B << shamt; //sll
28      5'b01000:result <= B >> shamt; //srl
29      5'b01001:result <= (A<B)?1:0; //sltu
30      //5'b01010:jalr
31      //5'b01011:jr
32      5'b01100:result <= B << A; //sllv
33      5'b01101:result <= $signed(B) >>> shamt; //sra
34      5'b01110:result <= $signed(B) >>> A; //srav
35      5'b01111:result <= B >> A; //srlv
36      5'b10000:result <= A + immEDIA; //addiu sign extension
37      5'b10001://slti sign extension
38      begin
39          if(A[31] ^ immEDIA[31]) result <= (A[31]=1)?1:0;
40          else result <= (A<immEDIA)?1:0;
41      end
42      5'b10010:result <= (A<immEDIA)?1:0; //sltiu, sign extension
43      5'b10011:result <= A & immEDIA; //andi
44      5'b10100:result <= A | immEDIA; //ori
45      5'b10101:result <= A ^ immEDIA; //xori
46      5'b10110:result <= immEDIA; //lui
47      5'b10111:result <= G; //mflo
48      5'b11000:result <= H; //mfhi
49      5'b11001:result <= K; //mfc0
50      endcase
51      end
52  endmodule

```

# dm\_4k

## 基本描述

数据存储器 对数据进行写入存储和读出

## 模块接口

接口名	方向	描述
op	I	指令操作码 用于sb指令的判断
addr	I	地址码
din	I	数据输入
dout	O	数据输出
clk	I	时钟信号
we	I	写使能信号

## 功能

- 1. we 信号为1时将 din 中的数据写入 dm 中
- 2. 将 addr 地址码指定的数据赋给 dout 连接输出到其他模块中

## 代码实现

```
1 module dm_4k(op, addr, din, dout, clk, we);
2
3 input[5:0] op;
4 input[31:0] addr;
5 input[31:0] din;
6 input clk;
7 input we;
8 output[31:0] dout;
9
10 reg[7:0] dm[4095:0]; // 采取以字节位单位存储数据才是最合理的
11
12 integer i;
13
14 always @(negedge clk)
15 begin
16 if(we)
17 begin
18     if(op == 6'b101000) //sb
19         dm[addr] <= din[7:0];
```

```

20         else {dm[addr + 3], dm[addr + 2], dm[addr + 1], dm[addr]} <= din;
21     end
22 end
23
24 assign dout = {dm[addr + 3], dm[addr + 2], dm[addr + 1], dm[addr]};
25
26 endmodule

```

## extender

### 基本描述

位扩展器 根据传入的控制信号进行不同类型的扩展操作

### 模块接口

接口名	方向	描述
immedia	I	输入立即数
exop	I	扩展指令操作码
exout	O	扩展输出

### 功能

根据指令码 `exop` 对立即数进行0扩展、符号扩展或低位0扩展（用于lui指令）

`exop` 与操作的关系可见代码

### 代码实现

```

1  module extender(immedia,exop,exout);
2      input[15:0] immedia;
3      input[1:0]  exop;
4      output[31:0] exout;
5      reg[31:0] exout;
6
7      always@(*)
8          if(exop == 2'b00)
9              exout <= {16'b0,immedia}; //zero extender
10         else if(exop == 2'b01)
11             exout <= {{16{immedia[15]}},immedia}; //sign extender
12         else if(exop == 2'b10)
13             exout <= {immedia,16'b0}; //lui extender

```

## im\_4k

### 基本描述

从 `code.txt` 中读取并存储指令，每一周期根据地址返回响应指令

### 模块接口

接口名	方向	描述
addr	I	指令地址
dout	O	指令输出

### 功能

1. 初始化时从 `code.txt` 中读取指令 并将其按序存储在 `im` 指令存储器中
2. 每一周期根据传入的addr读取指令，通过 `dout` 接口连接到其他模块输入中

### 代码实现

```
1  module im_4k(addr,dout);
2      input[11:2] addr;
3      output[31:0] dout;
4
5      reg[31:0] im[1023:0];
6      integer i;
7      initial
8          begin
9              $readmemh("code.txt",im);
10         end
11     //read data in code.txt
12     assign dout = im[addr];
13 endmodule
```

## mux2\_5

## 基本描述

5位宽二路选择器 根据选择信号选通不同数据

## 模块接口

接口名	方向	描述
a	I	数据输入a
b	I	数据输入b
s	I	选择信号
y	O	数据输出

## 功能

根据选通信号 `s` 选通数据 `s = 0` 时选通 `a` `s = 1` 时选通 `b`

## 代码实现

```
1  module mux2_5(a,b,s,y);
2      //choose data by 's'
3      input[4:0]  a,b;
4      input      s;
5      output[4:0] y;
6      //5-bit binary number
7
8      reg[4:0]  y;
9      //reg-type output
10     always@(*)
11         if(s == 0)
12             y <= a;
13         else if(s == 1)
14             y <= b;
15     endmodule
```

# RegFile\_PPL

## 基本描述

32 \* 32bit寄存器组 既可向指定寄存器写入数据 也可从指定寄存器中读取数据



模块接口

模块名	方向	描述
op	I	指令操作码 辅助判断一些对寄存器组较为特殊的指令
PC	I	当前指令地址
alure	I	alu运算结果
rs	I	Wr段rs寄存器编号
rt	I	Wr段rt寄存器编号
rd	I	Wr段rd寄存器编号
shamt	I	移位指令移位数
func	I	R型指令辅助操作码
data	I	输入数据
RegWr	I	寄存器组写使能信号
RegDst	I	目标寄存器选择信号
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号
rs2	I	ID段rs寄存器编号
rt2	I	ID段rt寄存器编号
rs3	I	pre_instruction中rs寄存器编号
rt3	I	pre_instruction中rt寄存器编号
ra	O	ID段busA输出
rb	O	ID段busB输出
ra2	O	pre_instruction的busA输出
rb2	O	pre_instrcution的busB输出

功能

- 1. ID 段实现寄存器读 将 rs 和 rt 寄存器的值分别输出到 busA 和 busB
- 2. Wr 段实现寄存器写 将 data 写入指定寄存器中
- 3. 对 branch 指令的情况 在 ID 段同时读出 pre\_instruction 中 rs 和 rt 寄存器中的值并保存供后续使用

代码实现

```
1 module
  RegFile_PPL(op,PC,alure,rs,rt,rd,shamt,func,data,RegWr,RegDst,rs2,rt2,ra
    ,rb,rs3,rt3,ra2,rb2,clk,reset);
2   input[5:0]  op;
3   input[31:2] PC;
```

```

4     input[31:0] alure;
5     input[4:0]  rs,rt,rd,shamt;
6     input[5:0]  func;
7     input[31:0] data;
8     input      RegWr;
9     input      RegDst;
10    input      clk;
11    input      reset;
12    input[4:0]  rs2,rt2;
13    input[4:0]  rs3,rt3;
14    output[31:0] ra,rb;
15    output[31:0] ra2,rb2;
16
17    reg[31:0] rgs[31:0];
18    integer i;
19    always@(negedge clk or posedge reset)
20        begin
21            if(reset == 1)
22                begin
23                    for(i = 0;i < 32;i = i + 1)
24                        rgs[i] <= 32'b0;
25                //initial assignment
26                end
27                if(RegWr)
28                    case(op)
29                        6'b100000:
30                            begin
31                                rgs[rt] <= data;
32                                /*if(alure[1:0] == 2'b00)    rgs[rt] <=
{{{24{data[7]}}},data[7:0]}};
33                                if(alure[1:0] == 2'b01)    rgs[rt] <=
{{{24{data[15]}}},data[15:8]}};
34                                if(alure[1:0] == 2'b10)    rgs[rt] <=
{{{24{data[23]}}},data[23:16]}};
35                                if(alure[1:0] == 2'b11)    rgs[rt] <=
{{{24{data[31]}}},data[31:24]}};*/
36                            end
37                        6'b100100:
38                            begin
39                                rgs[rt] <= data;
40                                /*if(alure[1:0] == 2'b00)    rgs[rt] <= {{{24'b0}},data[7:0]}};
41                                if(alure[1:0] == 2'b01)    rgs[rt] <= {{{24'b0}},data[15:8]}};

```

```

42         if(alure[1:0] == 2'b10)    rgs[rt] ≤ {{24'b0},data[23:16]};
43         if(alure[1:0] == 2'b11)    rgs[rt] ≤
{{24'b0},data[31:24]};*/
44     end
45     6'b000011: rgs[31]≤{(PC+30'd2),2'b00};//jal
46     6'b001111: rgs[rt]≤{rd,shamt,func,16'b0};//lui
47     default:
48     begin
49         if(rt == 0 && rd == 5'b11111 && shamt == 0 && func ==
6'b001001)
50             rgs[31] <= {(PC+30'd2),2'b00};//jalr
51             else if(RegDst == 1)    rgs[rd] <= data;
52
53             else if(RegDst == 0)    rgs[rt] <= data;
54         end
55     endcase
56 end
57
58 assign ra = (rs2≠0)? rgs[rs2] : 0;
59 assign rb = (rt2≠0)? rgs[rt2] : 0;
60 assign ra2 = (rs3≠0)?rgs[rs3] : 0;
61 assign rb2 = (rt3≠0)?rgs[rt3] : 0;
62 // get data from register
63 endmodule

```

## PC\_PPL

### 基本描述

对当前指令地址（PC）进行操作的模块

### 模块接口

接口名	方向	描述
NPC	I	下指令地址
rst	I	复位信号
clk	I	时钟信号
PC	O	当前指令地址
Load_use	I	Load_use冒险信号

## 功能

1. 对 PC 进行复位
2. 无 Load\_use 冒险时对 PC 正常赋值
3. 有 Load\_use 冒险时阻塞 PC 赋值

## 代码实现

```
1  module PC_PPL(NPC,rst,clk,PC,
2  Load_use);
3      input[31:2] NPC;
4      input  rst;
5      input   clk;
6      input  Load_use;
7
8      output[31:2] PC;
9
10     reg[31:2] PC;
11     initial
12     begin
13         PC = 0;
14     end
15     always @(negedge clk or posedge rst)
16     begin
17         if(rst == 1)
18             PC<=0;
19         //initial assignment pc ≤ 13
20         else if(!Load_use)
21             PC<=NPC;
22     end
23 endmodule
```

## NPC

### 基本描述

用来计算下地址的逻辑模块

模块接口

接口名	方向	描述
PC	I	当前指令地址
NPC	O	下指令地址
jump	I	jump类指令标志信号
branch	I	branch类指令标志信号
zero	I	0标志信号
op	I	指令操作码
target	I	J型指令target域
imm16	I	I型指令立即数
busA	I	rs寄存器的值
rs	I	rs寄存器编号
rt	I	rt寄存器编号
rd	I	rd寄存器编号
shamt	I	移位指令移位数
func	I	R型指令辅助操作码
sign	O	实际跳转标志位 0表示实际发生了跳转 1表示实际未发生

功能

1. 根据当前指令操作码计算正确的下地址 并将其赋值给 NPC
2. 判断跳转指令实际上是否发生了调转 将判断结果赋值给 sign 以供后续使用

代码实现

```
1 module
  NPC(PC, NPC, jump, branch, zero, op, target, imm16, busA, rs, rt, rd, shamt, func,
2  sign, CPR14);
3   input[31:2] PC;
4   output[31:2] NPC;
5   input  jump, branch, zero;
6   input[5:0] op;
7   input[25:0] target;
8   input[15:0] imm16;
9   input[31:0] busA;
10  input[4:0] rs, rt, rd, shamt;
11  input[5:0] func;
12  input[31:0] CPR14;
13
```

```

14     output reg  sign;
15
16     reg[31:2]  NPC;
17     wire[31:2]  B_NPC = {{14{imm16[15]}} , imm16[15:0]} + PC - 1; //要减1是
    因为译码完成传入时已经到了跳转指令的ID段 PC已经 + 1了
18     //NPC with branch instructions
19
20     wire[31:2]  J_NPC = {PC[31:28],target};
21     //NPC with jump instructions
22
23     wire[31:2]  N_NPC = PC + 1;
24     //normal NPC
25
26     reg[31:2]  EXC_ENTER_ADDR;
27     //jump address of ERET instruction
28
29     initial
30     begin
31         NPC = 0;
32         sign = 0;
33         EXC_ENTER_ADDR = 0;
34     end
35     //initial assignment
36
37     always @(*)
38     begin
39         case(op)
40             6'b000100: //beq
41                 begin
42                     if(zero==1 && branch==1)//jump when two inputs equal
43                         begin
44                             NPC <= B_NPC;
45                             sign <= 0;
46                         end
47                     else
48                         begin
49                             NPC <= N_NPC;
50                             sign <= 1;
51                         end
52                     end
53             6'b000101: //bne
54                 begin

```

```

55         if(zero==0 && branch==1)//jump when two inputs not equal
56         begin
57             NPC <= B_NPC;
58             sign <= 0;
59         end
60         else
61         begin
62             NPC <= N_NPC;
63             sign <= 1;
64         end
65     end
66     6'b0000001:
67     begin
68         if(rt = 1 && branch = 1&& (busA = 0||busA[31] =
0))//bgez - jump when busA ≥ 0
69         begin
70             NPC <= B_NPC;
71             sign <= 0;
72         end
73         else if(rt = 0 && branch = 1 && busA[31] = 1 && busA
≠ 0)//bltz - jump when busA < 0
74         begin
75             NPC <= B_NPC;
76             sign <= 0;
77         end
78         else
79         begin
80             NPC <= N_NPC;
81             sign <= 1;
82         end
83     end
84     6'b0001111: //bgtz - jump when busA > 0
85     begin
86         if(branch = 1 && busA[31] = 0 && busA ≠ 0)
87         begin
88             NPC <= B_NPC;
89             sign <= 0;
90         end
91         else
92         begin
93             NPC <= N_NPC;
94             sign <= 1;

```

```

95         end
96     end
97     6'b000110: //blez - jump when busA ≤ 0
98     begin
99         if(branch = 0 && (busA[31] = 1||busA = 0))
100         begin
101             NPC <= B_NPC;
102             sign <= 0;
103         end
104         else
105         begin
106             NPC <= N_NPC;
107             sign <= 1;
108         end
109     end
110     6'b000010: //j
111     begin
112         if(jump = 1)
113         begin
114             NPC <= J_NPC;
115             sign <= 0;
116         end
117         else
118         begin
119             NPC <= N_NPC;
120             sign <= 1;
121         end
122     end
123     6'b000011: //jal
124     begin
125         if(jump = 1)
126         begin
127             NPC <= J_NPC;
128             sign <= 0;
129         end
130         else
131         begin
132             NPC <= N_NPC;
133             sign <= 1;
134         end
135     end
136     6'b000000:

```



```

137         begin
138             if(rt == 0 && imm16 == 16'b11111000000001001)
139                 begin
140                     NPC <= busA[31:2]; //jalr
141                     sign <= 0;
142                 end
143             else if(rt == 0 && imm16 == 16'b00000000000001000)
144                 begin
145                     NPC <= busA[31:2]; //jr
146                     sign <= 0;
147                 end
148             else if(func == 6'b001100)
149                 begin
150                     NPC <= EXC_ENTER_ADDR; //ERET
151                     sign <= 0;
152                 end
153             else
154                 begin
155                     NPC <= N_NPC;
156                     sign <= 0;
157                 end
158         end
159     6'b010000:
160         begin
161             if(func == 6'b011000) //syscall
162                 begin
163                     NPC <= CPR14[31:2];
164                     sign <= 0;
165                 end
166             else
167                 begin
168                     NPC <= N_NPC;
169                     sign <= 0;
170                 end
171             end
172         default: //normal instructions
173             begin
174                 NPC <= N_NPC;
175                 sign <= 0;
176             end
177         endcase
178     end

```

## IUnit

### 基本描述

取指令部件

### 模块接口

接口名	方向	描述
PC	I	当前指令地址
IF_PC	O	IF段PC
instruction	O	指令

### 功能

1. 根据 PC 取出当前指令
2. 对 IF\_PC 赋为 PC 的值

### 代码实现

```

1  `include"im.v"
2
3  module IUnit(PC,IF_PC,instruction);
4      input[31:2] PC;
5      output[31:2] IF_PC;
6      output[31:0] instruction;
7
8      im_4k imD(PC[11:2],instruction);
9      assign IF_PC = PC;
10 endmodule

```

## IF\_ID

### 基本描述

IF\_ID 流水段寄存器

模块接口

信号名	方向	描述
IF_PC	I	IF段PC的值
Instruction	I	IF段instruction的值
ID_PC	O	ID段PC的值
ID_instruction	O	ID段instruction的值
Jump	I	ID段jump的值
Branch	I	ID段branch的值
op	I	ID段op的值
func	I	ID段func的值
clk	I	时钟信号
Load_use	I	Load_use冒险信号
sign	I	跳转指令实际是否发生跳转的标志
ID_instruction	O	ID段指令
pre_instruction	O	保存的跳转指令的下一条指令
signal	O	跳转指令实际是否发生跳转的标志

功能

- 1. 作为 IF 和 ID 段的信息中转站
- 2. 生跳转指令时将 ID 段指令清0（中止指令）并将下一条指令保存到 pre\_instruction 中
- 3. 发生 load\_use 冒险时 阻塞对 ID 段的指令赋值 从而实现插入气泡

代码实现

```
1  module
    IF_ID(IF_PC,instruction,ID_PC,ID_instruction,Jump,Branch,op,func,clk,
2  pre_instruction,sign,signal,
3  Load_use);
4      input[31:2] IF_PC;
5      input[31:0] instruction;
6      input      clk;
7      input      Jump;
8      input      Branch;
9      input      Load_use;
10     input      sign;
11     input[5:0]  op,func;
12
13     output reg[31:2] ID_PC;
```

```

14     output reg[31:0] ID_instruction;
15     output reg[31:0] pre_instruction;
16     output reg     signal;
17 //assignment
18
19     initial
20     begin
21         ID_PC = 30'b0;
22         ID_instruction = 32'b0;
23         pre_instruction = 32'b0;
24         signal = 0;
25     end
26 //initial assignment
27
28     always@(negedge clk)
29     begin
30         if((op = 6'b000000 && func = 6'b001100) || (op = 6'b010000 &&
func = 6'b011000))
31 //syscall and ERET
32     begin
33         ID_instruction <= 32'b0;
34         signal <= sign;
35     end
36     else if(!Load_use && !Jump && !Branch)
37 //normal instructions
38     begin
39         ID_PC <= IF_PC;
40         ID_instruction <= instruction;
41         signal <= sign;
42     end
43     else if(!Load_use && (Jump || Branch))
44 //jump and branch instructions with a delay slot
45     begin
46         // ID_instruction <= instruction;
47         ID_instruction <= 32'b0; //this is for code without a delay slot
48         pre_instruction <= instruction;
49         signal <= sign;
50     end
51 end
52 endmodule

```

# ID

## 基本描述

ID 流水段

## 模块接口

接口名	方向	描述
ID_PC	I	ID段PC的值
ID_op	O	ID段op的值
ID_rs	O	ID段rs的值
ID_rt	O	ID段rt的值
ID_rd	O	ID段rd的值
ID_shamt	O	ID段shamt的值
ID_func	O	ID段func的值
ID_imm16	O	ID段imm16的值
ID_target	O	ID段target的值
ID_busA	O	ID段busA的值
ID_busB	O	ID段busB的值
ID_RegDst	O	ID段RegDst的值
ID_RegWr	O	ID段RegWr的值
ID_ALUSrc	O	ID段ALUSrc的值
ID_MemWr	O	ID段MemWr的值
ID_MemtoReg	O	ID段MemtoReg的值
ID_Branch	O	ID段Branch的值
ID_Jump	O	ID段Jump的值
ID_ExtOp	O	ID段ExtOp的值
ID_ALUctr	O	ID段ALUctr的值
ID_instruction	I	ID段instruction的值
NPC	O	当前NPC的值
Wr_op	I	Wr段op的值
Wr_PC	I	Wr段PC的值
Wr_alure	I	Wr段alu结果的值
Wr_rs	I	Wr段rs的值
Wr_rt	I	Wr段rt的值
Wr_rd	I	Wr段rd的值
Wr_shamt	I	Wr段shamt的值

Wr_func	I	Wr段func的值
Wr_busW	I	Wr段busW的值
Wr_RegWr	I	Wr段RegWr的值
Wr_RegDst	I	Wr段RegDst的值
alure	I	EX段alu的结果
Mem_alure	I	Mem段的alu的结果
Mem_dout	I	Mem段dout的结果
Mem_MemtoReg	I	Mem段MemtoReg的结果
ALUSrcC	I	数据冒险检测ALUSrcC的值
ALUSrcD	I	数据冒险检测ALUSrcD的值
PC	I	当前PC的值
sign	O	判断branch指令是否跳转的标志
pre_instruction	I	跳转指令的下一条指令
E	O	pre_instruction的busA数据冒险检测结果
F	O	pre_instruction的busB数据冒险检测结果
ALUSrcE	I	数据冒险检测ALUSrcE的值
ALUSrcF	I	数据冒险检测ALUSrcF的值
Wr_busA	I	Wr段busA的值
Wr_busB	I	Wr段busB的值
EX_busA	I	EX段busA的值
Mem_busA	I	Mem段busA的值
A	O	ID段busA数据冒险检测结果
B	O	ID段busB数据冒险检测结果
EX_busB	I	EX段busB的值
Mem_busB	I	Mem段的busB的值
clk	I	时钟信号
rst	I	复位信号

## 功能

1. 利用 `ctrl` 模块对当前指令进行译码
2. 接收 `Wr` 段的各信号进行寄存器写
3. 直接在 `ID` 段求出下地址 `NPC`
4. 根据数据冒险的情况选择出 `EX` 段 `ALU` 两个输入端口的数值

## 代码实现

```
1  `include"ctrl.v"
2  `include"RegFile_PPL.v"
3  `include"MULTFile.v"
4  `include"CPRFile.v"
5  `include"NPC.v"
6
7  module
8      ID(ID_PC, ID_op, ID_rs, ID_rt, ID_rd, ID_shamt, ID_func, ID_imm16, ID_target, ID
        _busA, ID_busB, ID_RegDst, ID_RegWr, ID_ALUSrc, ID_MemWr, ID_MemtoReg,
9      ID_Branch, ID_Jump, ID_ExtOp, ID_ALUctr, ID_instruction, NPC,
10     Wr_op, Wr_PC, Wr_alure, Wr_rs, Wr_rt, Wr_rd, Wr_shamt, Wr_func, Wr_busW, Wr_RegW
        r, Wr_RegDst,
11     alure, Mem_alure, Mem_dout, Mem_MemtoReg,
12     ALUSrcC, ALUSrcD,
13     PC,
14     sign,
15     pre_instruction, E, F,
16     ALUSrcE, ALUSrcF,
17     Wr_MULT_result, Wr_busA, Wr_busB,
18     G, H, EX_MULT_result, EX_busA, Mem_MULT_result, Mem_busA,
19     ALUSrcG, ALUSrcH, ALUSrcK, ALUSrcL,
20     A, B, K,
21     EX_busB, Mem_busB,
22     clk, reset);
23
24     input clk, reset;
25     input[31:2] ID_PC;
26     input[31:0] ID_instruction;
27     input[5:0] Wr_op;
28     input[31:2] Wr_PC;
29     input[31:0] Wr_alure;
30     input[4:0] Wr_rs, Wr_rt, Wr_rd, Wr_shamt;
31     input[5:0] Wr_func;
32     input[31:0] Wr_busW;
33     input Wr_RegWr, Wr_RegDst;
34
35     input[1:0] ALUSrcC, ALUSrcD;
36     input[1:0] ALUSrcE, ALUSrcF;
37     input[31:0] alure, Mem_alure, Mem_dout;
38     input Mem_MemtoReg;
```

```

38
39     input[31:2] PC;
40     input[31:0] pre_instruction;
41     input[63:0] Wr_MULT_result, EX_MULT_result, Mem_MULT_result;
42     input[31:0] Wr_busA, EX_busA, Mem_busA;
43     input[2:0]  ALUSrcG, ALUSrcH;
44     input[1:0]  ALUSrcK, ALUSrcL;
45     input[31:0] EX_busB, Mem_busB, Wr_busB;
46
47     output[5:0] ID_op;
48     output[4:0] ID_rs, ID_rt, ID_rd, ID_shamt;
49     output[5:0] ID_func;
50     output[15:0] ID_imm16;
51     output[25:0] ID_target;
52     output[31:0] ID_busA, ID_busB;
53     output
ID_RegDst, ID_RegWr, ID_ALUSrc, ID_MemWr, ID_MemtoReg, ID_Branch, ID_Jump;
54     output[1:0] ID_ExtOp;
55     output[4:0] ID_ALUctr;
56     output[31:2] NPC;
57     output      sign;
58     output[31:0] K;
59
60     output[31:0] E, F;
61     output[31:0] G, H;
62     wire[31:0] ID_hi_num, ID_lo_num;
63
64     wire[31:0] pre_busA, pre_busB;
65     wire[31:2] FormerPC;
66     wire      ID_zero;
67     wire[31:0] cs_num;
68     assign FormerPC = ID_PC - 1; //Is this correct? check it later
69
70     assign ID_op = ID_instruction[31:26];
71     assign ID_rs = ID_instruction[25:21];
72     assign ID_rt = ID_instruction[20:16];
73     assign ID_rd = ID_instruction[15:11];
74     assign ID_shamt = ID_instruction[10:6];
75     assign ID_func = ID_instruction[5:0];
76     assign ID_imm16 = ID_instruction[15:0];
77     assign ID_target = ID_instruction[25:0];
78

```



```

79     wire[31:2]  Wr_FormerPC;
80     assign      Wr_FormerPC = Wr_PC - 1;
81
82     wire[31:0]  CPR14;
83
84     ctrl
ctrlPPL(ID_op, ID_rs, ID_rt, ID_rd, ID_shamt, ID_func, ID_RegDst, ID_RegWr, ID_
ALUSrc, ID_MemWr, ID_MemtoReg, ID_ExtOp, ID_ALUctr, ID_Branch, ID_Jump);
85     RegFile_PPL
REGPPL(Wr_op, Wr_FormerPC, Wr_alure, Wr_rs, Wr_rt, Wr_rd, Wr_shamt, Wr_func, Wr
_busW, Wr_RegWr, Wr_RegDst, ID_rs, ID_rt, ID_busA, ID_busB, pre_instruction[25
:21], pre_instruction[20:16], pre_busA, pre_busB, clk, reset);
86     MULTFile
MFPPL(Wr_op, Wr_rt, Wr_rd, Wr_shamt, Wr_func, Wr_MULT_result, ID_hi_num, ID_lo
_num, Wr_busA, clk);
87     CPRFile
CPRPPL(Wr_op, Wr_rs, Wr_rt, Wr_rd, Wr_shamt, Wr_func, ID_rd, cs_num, Wr_busB, Wr
_FormerPC, CPR14, clk);
88     //some operations with data in other segments, mainly the write
register operation
89
90     output[31:0]  A,B;
91
92     assign  A = (ALUSrcC == 2'b00)? ID_busA :
93         (ALUSrcC == 2'b01)? alure :
94         (ALUSrcC == 2'b10 && Mem_MemtoReg == 0)? Mem_alure :
95         (ALUSrcC == 2'b10 && Mem_MemtoReg == 1)? Mem_dout :
96         (ALUSrcC == 2'b11)? Wr_busW : 0;
97     assign  B = (ALUSrcD == 2'b00)? ID_busB :
98         (ALUSrcD == 2'b01)? alure :
99         (ALUSrcD == 2'b10 && Mem_MemtoReg == 0)? Mem_alure :
100         (ALUSrcD == 2'b10 && Mem_MemtoReg == 1)? Mem_dout :
101         (ALUSrcD == 2'b11)? Wr_busW : 0;
102     //Pre_data_hazard
103
104     assign  E = (ALUSrcE == 2'b00)? pre_busA :
105         (ALUSrcE == 2'b10)? Wr_busW : 0;
106
107     assign  F = (ALUSrcF == 2'b00)? pre_busB :
108         (ALUSrcF == 2'b10)? Wr_busW : 0;
109     //branch_data_hazard
110

```

```

111     assign G = (ALUSrcG == 3'b000)? ID_lo_num :
112             (ALUSrcG == 3'b001)? EX_busA :
113             (ALUSrcG == 3'b010)? EX_MULT_result[31:0] :
114             (ALUSrcG == 3'b011)? Mem_busA :
115             (ALUSrcG == 3'b100)? Mem_MULT_result[31:0] :
116             (ALUSrcG == 3'b101)? Wr_busA :
117             (ALUSrcG == 3'b110)? Wr_MULT_result[31:0] :0;
118
119     assign H = (ALUSrcH == 3'b000)? ID_hi_num :
120             (ALUSrcH == 3'b001)? EX_busA :
121             (ALUSrcH == 3'b010)? EX_MULT_result[63:32] :
122             (ALUSrcH == 3'b011)? Mem_busA :
123             (ALUSrcH == 3'b100)? Mem_MULT_result[63:32] :
124             (ALUSrcH == 3'b101)? Wr_busA :
125             (ALUSrcH == 3'b110)? Wr_MULT_result[63:32] :0;
126 //MULT_data_hazard
127
128     assign K = (ALUSrcK == 2'b00)? cs_num :
129             (ALUSrcK == 2'b01)? EX_busB :
130             (ALUSrcK == 2'b10)? Mem_busB :
131             (ALUSrcK == 2'b11)? Wr_busB :0;
132 //CPR_data_hazard
133     assign ID_zero = (A == B)?1:0;
134
135     wire[31:0] L;
136     assign L = (ALUSrcL == 2'b00)? CPR14 :
137             (ALUSrcL == 2'b01)? EX_busB :
138             (ALUSrcL == 2'b10)? Mem_busB :
139             (ALUSrcL == 2'b11)? Wr_busB :0;
140 //ERET_data_hazard
141
142     NPC
143     NPCPPL(PC,NPC,ID_Jump,ID_Branch,ID_zero,ID_op,ID_target,ID_imm16,A,ID_r
144             s,ID_rt,ID_rd,ID_shamt,ID_func,sign,L);
143 //NPC calculation
144
145 endmodule

```

# ID\_EX

## 基本描述

ID\_EX 流水段寄存器

## 模块接口

接口名	方向	描述
ID_PC	I	ID段PC的值
ID_op	I	ID段op的值
ID_rs	I	ID段rs的值
ID_rt	I	ID段rt的值
ID_rd	I	ID段rd的值
ID_shamt	I	ID段shamt的值
ID_func	I	ID段func的值
ID_imm16	I	ID的imm16的值
ID_target	I	ID段target的值
ID_busA	I	ID段busA的值
ID_busB	I	ID段busB的值
ID_RegDst	I	ID段RegDst的值
ID_RegWr	I	ID段RegWr的值
ID_ALUSrc	I	ID段ALUSrc的值
ID_MemWr	I	ID段MemWr的值
ID_MemtoReg	I	ID段MemtoReg的值
ID_Branch	I	ID段Branch的值
ID_Jump	I	ID段Jump的值
ID_ExtOp	I	ID段ExtOp的值
ID_ALUctr	I	ID段ALUctr的值
clk	I	时钟信号
EX_PC	O	EX段PC的值
EX_op	O	EX段op的值
EX_rs	O	EX段rs的值
EX_rt	O	EX段rt的值
EX_rd	O	EX段rd的值
EX_shamt	O	EX段shamt的值
EX_func	O	EX段func的值
EX_imm16	O	EX段imm16的值

EX_target	O	EX段target的值
EX_busA	O	EX段busA的值
EX_busB	O	EX段busB的值
EX_RegDst	O	EX段RegDst的值
EX_RegWr	O	EX段RegWr的值
EX_ALUSrc	O	EX段ALUSrc的值
EX_MemWr	O	EX段MemWr的值
EX_MemtoReg	O	EX段MemtoReg的值
EX_Branch	O	EX段Branch的值
EX_Jump	O	EX段Jump的值
EX_ExtOp	O	EX段ExtOp的值
EX_ALUctr	O	EX段ALUctr的值
Load_use	I	Load_use冒险判断
signal	I	跳转指令跳转判断
pre_instruction	I	跳转指令的下一条指令
E	I	Pre_instruction的busA数据冒险检测结果
F	I	Pre_instruction的busB数据冒险检测结果
A	I	ID段busA数据冒险检测结果
B	I	ID段 busB数据冒险检测结果

## 功能

1. 存储所有需从 ID 段传递到 EX 段的控制信号与数据
2. 发生 Load\_use 冒险时 将传递给 EX 段的所有控制信号和数据清零 从而实现插入气泡
3. 发生跳转指令预测错误时 将预先保存的 pre\_instruction 的各控制信号与数据赋值给 EX 段 从而实现纠错

## 代码实现

```

1  module
    ID_EX(ID_PC, ID_op, ID_rs, ID_rt, ID_rd, ID_shamt, ID_func, ID_imm16, ID_target
    , ID_busA, ID_busB, ID_RegDst, ID_RegWr, ID_ALUSrc, ID_MemWr, ID_MemtoReg, ID_B
    ranch, ID_Jump, ID_ExtOp, ID_ALUctr,
2  G, H, K,
3  clk,
4  EX_PC, EX_op, EX_rs, EX_rt, EX_rd, EX_shamt, EX_func, EX_imm16, EX_target, EX_bu
    sA, EX_busB, EX_RegDst, EX_RegWr, EX_ALUSrc, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_Branch,
    EX_Jump, EX_ExtOp, EX_ALUctr,
5  EX_hi_num, EX_lo_num, EX_cs_num,

```

```

6   Load_use,
7   signal,pre_instruction,E,F,
8   A,B);
9   //ID_EX segment register
10
11   input[31:2] ID_PC;
12   input[5:0] ID_op;
13   input[4:0] ID_rs,ID_rt,ID_rd,ID_shamt;
14   input[5:0] ID_func;
15   input[15:0] ID_imm16;
16   input[25:0] ID_target;
17   input[31:0] ID_busA,ID_busB;
18   input
19   ID_RegDst,ID_RegWr,ID_ALUSrc,ID_MemWr,ID_MemtoReg,ID_Branch,ID_Jump;
20   input[1:0] ID_ExtOp;
21   input[4:0] ID_ALUctr;
22   input clk;
23   input Load_use;
24   input signal;
25   input[31:0] pre_instruction;
26   input[31:0] E,F;
27   input[31:0] G,H;
28   input[31:0] A,B;
29   input[31:0] K;
30
31   output reg[31:2] EX_PC;
32   output reg[5:0] EX_op;
33   output reg[4:0] EX_rs,EX_rt,EX_rd,EX_shamt;
34   output reg[5:0] EX_func;
35   output reg[15:0] EX_imm16;
36   output reg[25:0] EX_target;
37   output reg[31:0] EX_busA,EX_busB;
38   output reg
39   EX_RegDst,EX_RegWr,EX_ALUSrc,EX_MemWr,EX_MemtoReg,EX_Branch,EX_Jump;
40   output reg[1:0] EX_ExtOp;
41   output reg[4:0] EX_ALUctr;
42   output reg[31:0] EX_hi_num,EX_lo_num;
43   output reg[31:0] EX_cs_num;
44
45   wire[5:0] pre_op;
46   wire[4:0] pre_rs,pre_rt,pre_rd,pre_shamt;
47   wire[5:0] pre_func;

```

```

46     wire[15:0]  pre_imm16;
47     wire[25:0]  pre_target;
48     wire
pre_RegDst,pre_RegWr,pre_ALUSrc,pre_MemWr,pre_MemtoReg,pre_Branch,pre_J
ump;
49     wire[1:0]  pre_ExtOp;
50     wire[4:0]  pre_ALUctr;
51     //pre_instruction is the instruction which is deleted when branch
instruction appears.
52     //but this only works in test code without delay slot
53     assign  pre_op = pre_instruction[31:26];
54     assign  pre_rs = pre_instruction[25:21];
55     assign  pre_rt = pre_instruction[20:16];
56     assign  pre_rd = pre_instruction[15:11];
57     assign  pre_shamt = pre_instruction[10:6];
58     assign  pre_func = pre_instruction[5:0];
59     assign  pre_imm16 = pre_instruction[15:0];
60     assign  pre_target = pre_instruction[25:0];
61
62     ctrl
CPPL(pre_op,pre_rs,pre_rt,pre_rd,pre_shamt,pre_func,pre_RegDst,pre_RegW
r,pre_ALUSrc,pre_MemWr,pre_MemtoReg,pre_ExtOp,pre_ALUctr,pre_Branch,pre
_Jump);
63     //get relevant information of pre_instruction by ctrl
64
65     initial
66     begin
67         EX_PC = 0;
68         EX_op = 0;
69         EX_rs = 0;
70         EX_rt = 0;
71         EX_rd = 0;
72         EX_shamt = 0;
73         EX_func = 0;
74         EX_imm16 = 0;
75         EX_target = 0;
76         EX_busA = 0;
77         EX_busB = 0;
78         EX_RegDst = 0;
79         EX_RegWr = 0;
80         EX_ALUSrc = 0;
81         EX_MemWr = 0;

```

```

82     EX_MemtoReg = 0;
83     EX_Branch = 0;
84     EX_Jump = 0;
85     EX_ExtOp = 0;
86     EX_ALUctr = 0;
87     EX_hi_num = 0;
88     EX_lo_num = 0;
89     EX_cs_num = 0;
90
91     end
92 //initial assignment
93
94     always@(negedge clk)
95     begin
96         if(Load_use == 1)
97         begin
98             EX_PC <= 0;
99             EX_op <= 0;
100            EX_rs <= 0;
101            EX_rt <= 0;
102            EX_rd <= 0;
103            EX_shamt <= 0;
104            EX_func <= 0;
105            EX_imm16 <= 0;
106            EX_target <= 0;
107            EX_busA <= 0;
108            EX_busB <= 0;
109            EX_RegDst <= 0;
110            EX_RegWr <= 0;
111            EX_ALUSrc <= 0;
112            EX_MemWr <= 0;
113            EX_MemtoReg <= 0;
114            EX_Branch <= 0;
115            EX_Jump <= 0;
116            EX_ExtOp <= 0;
117            EX_ALUctr <= 0;
118            EX_hi_num <= 0;
119            EX_lo_num <= 0;
120            EX_cs_num <= 0;
121        end
122
123        else if(signal == 1) // 跳转指令没有发生有效跳转

```

```

124     begin
125         EX_PC <= ID_PC + 1; // 预测错误 此时EX段应修正执行之前保存的
pre_instruction 其PC应为之前没变的ID_PC + 1
126         EX_op <= pre_op;
127         EX_rs <= pre_rs;
128         EX_rt <= pre_rt;
129         EX_rd <= pre_rd;
130         EX_shamt <= pre_shamt;
131         EX_func <= pre_func;
132         EX_imm16 <= pre_imm16;
133         EX_target <= pre_target;
134         EX_busA <= E;
135         EX_busB <= F;
136         EX_RegDst <= pre_RegDst;
137         EX_RegWr <= pre_RegWr;
138         EX_ALUSrc <= pre_ALUSrc;
139         EX_MemWr <= pre_MemWr;
140         EX_MemtoReg <= pre_MemtoReg;
141         EX_Branch <= pre_Branch;
142         EX_Jump <= pre_Jump;
143         EX_ExtOp <= pre_ExtOp;
144         EX_ALUctr <= pre_ALUctr;
145         EX_hi_num <= H;
146         EX_lo_num <= G;
147         EX_cs_num <= K;
148     end
149     //pre_instruction assignment
150
151     else
152     begin
153         EX_PC <= ID_PC;
154         EX_op <= ID_op;
155         EX_rs <= ID_rs;
156         EX_rt <= ID_rt;
157         EX_rd <= ID_rd;
158         EX_shamt <= ID_shamt;
159         EX_func <= ID_func;
160         EX_imm16 <= ID_imm16;
161         EX_target <= ID_target;
162         EX_busA <= A;
163         EX_busB <= B;
164         EX_RegDst <= ID_RegDst;

```



```

165     EX_RegWr <= ID_RegWr;
166     EX_ALUSrc <= ID_ALUSrc;
167     EX_MemWr <= ID_MemWr;
168     EX_MemtoReg <= ID_MemtoReg;
169     EX_Branch <= ID_Branch;
170     EX_Jump <= ID_Jump;
171     EX_ExtOp <= ID_ExtOp;
172     EX_ALUctr <= ID_ALUctr;
173     EX_hi_num <= H;
174     EX_lo_num <= G;
175     EX_cs_num <= K;
176     end
177     // normal assignment with no Load_use and no branch instruction without
really jump
178     end
179
180 endmodule

```

## EX

### 基本描述

EX 流水段

### 模块接口

接口名	方向	描述
EX_PC	I	EX段PC的值
EX_op	I	EX段op的值
EX_rs	I	EX段rs的值
EX_rt	I	EX段rt的值
EX_rd	I	EX段rd的值
EX_shamt	I	EX段shamt的值
EX_func	I	EX段func的值
EX_imm16	I	EX段imme16的值
EX_target	I	EX段target的值
EX_busA	I	EX段busA的值
EX_busB	I	EX段busB的值
EX_RegDst	I	EX段RegDst的值
EX_RegWr	I	EX段RegWr的值
EX_ALUSrc	I	EX段ALUSrc的值
EX_MemWr	I	EX段MemW的值
EX_MemtoReg	I	EX段MemtoReg的值
EX_Branch	I	EX段Branch的值
EX_Jump	I	EX段Jump的值
EX_ExtOp	I	EX段ExtOp的值
EX_ALUctr	I	EX段ALUctr的值
alure	O	EX段alu的结果
EX_Reg	O	EX段根据EX_RegDst信号选择寄存器的编号
clk	I	时钟信号
Mem_alure	I	Mem段alu的结果
Wr_busW	I	Wr段busW的值
EX_MemRead	O	EX段MemRead的值，判断是否为lw指令

## 功能

1. 进行 ALU 运算
2. 用 RegDst 进行目标写寄存器的选择

## 代码实现

```

1  `include"extender.v"
2  `include"alu.v"
3  `include"MULT.v"

```

```

4   `include "mux2_5.v"
5
6   module
EX(EX_PC, EX_op, EX_rs, EX_rt, EX_rd, EX_shamt, EX_func, EX_imm16, EX_target, EX_
busA, EX_busB,
7   EX_RegDst, EX_RegWr, EX_ALUSrc, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_Branch, EX_Jump, EX_E
xtOp, EX_ALUctr,
8   alure, EX_Reg, clk,
9   Mem_alure, Wr_busW,
10  EX_MemRead,
11  EX_MULT_result,
12  EX_hi_num, EX_lo_num,
13  EX_cs_num);
14      input[31:2] EX_PC;
15      input[5:0] EX_op;
16      input[4:0] EX_rs, EX_rt, EX_rd, EX_shamt;
17      input[5:0] EX_func;
18      input[15:0] EX_imm16;
19      input[25:0] EX_target;
20      input[31:0] EX_busA, EX_busB;
21      input
EX_RegDst, EX_RegWr, EX_ALUSrc, EX_MemWr, EX_MemtoReg, EX_Branch, EX_Jump;
22      input[1:0] EX_ExtOp;
23      input[4:0] EX_ALUctr;
24
25      input clk;
26
27      //input[1:0] ALUSrcA, ALUSrcB;
28      input[31:0] Mem_alure, Wr_busW;
29      input[31:0] EX_hi_num, EX_lo_num;
30      input[31:0] EX_cs_num;
31
32      output[31:0] alure; //alu result
33      output[4:0] EX_Reg; //rt or rd
34
35      output EX_MemRead;
36      output[63:0] EX_MULT_result;
37
38      assign EX_MemRead = (EX_op == 6'b100011)? 1:0;
39
40      wire[31:0] EX_imm32;
41      wire[31:0] B;

```

```

42     wire[31:0]  G,H;
43     wire      zero;
44
45     extender extM(EX_imm16,EX_Ext0p,EX_imm32);//need
46     /*assign A = (ALUSrcA == 2'b00)? EX_busA :
47         (ALUSrcA == 2'b01)? Mem_alure :
48         (ALUSrcA == 2'b10)? Wr_busW : 0;
49     assign B = (ALUSrcB == 2'b00)? EX_busB :
50         (ALUSrcB == 2'b01)? Mem_alure :
51         (ALUSrcB == 2'b10)? Wr_busW :
52         (ALUSrcB == 2'b11)? EX_imm32 : 0;
53     assign C = (ALUSrcB == 2'b00)? EX_busB :
54         (ALUSrcB == 2'b01)? Mem_alure :
55         (ALUSrcB == 2'b10)? Wr_busW :
56         (ALUSrcB == 2'b11)? EX_busB : 0;*/
57
58     assign  B = (EX_ALUSrc == 1)? EX_imm32 : EX_busB;
59     alu
60     AM(EX_ALUctr,EX_busA,B,EX_imm32,EX_shamt,alure,zero,EX_lo_num,EX_hi_num,
61     EX_cs_num);
62     //alu calculation
63     MULT MU(EX_op,EX_busA,EX_busB,EX_rd,EX_shamt,EX_func,EX_MULT_result);
64     //MULT calculation
65     mux2_5 mux(EX_rt,EX_rd,EX_RegDst,EX_Reg);
66     //choose data
67
68 endmodule

```

## EX\_Mem

### 基本描述

EX\_Mem 流水段寄存器

### 模块接口

接口名	方向	描述
EX_op	I	EX段op的值
EX_Reg	I	EX段Reg的值
EX_MemWr	I	EX段MemWr的值
EX_MemtoReg	I	EX段MemtoReg的值
EX_PC	I	EX段PC的值
EX_rs	I	EX段rs的值
EX_rt	I	EX段rt的值
EX_rd	I	EX段rd的值
EX_shamt	I	EX段shamt的值
EX_func	I	EX段func的值
EX_RegDst	I	EX段RegDst的值
EX_busA	I	EX段busA的值
EX_busB	I	EX段busB的值
alure	I	EX段alu的结果
clk	I	时钟信号
Mem_op	O	Mem段op的值
Mem_Reg	O	Mem段Reg的值
Mem_RegWr	O	Mem段RegWr的值
Mem_MemWr	O	Mem段MemWr的值
Mem_MemtoReg	O	Mem段MemtoReg的值
Mem_alure	O	Mem段ALU的结果
Mem_PC	O	Mem段PC的值
Mem_rs	O	Mem段rs的值
Mem_rt	O	Mem段rt的值
Mem_rd	O	Mem段rd的值
Mem_shamt	O	Mem段shamt的值
Mem_func	O	Mem段func的值
Mem_RegDst	O	Mem段RegDst的值
Mem_busA	O	Mem段busA的值
Mem_busB	O	Mem段busB的值

## 功能

将 EX 段的各控制信号与数据传递给 Mem 段

## 代码实现

```
1  module
    EX_Mem(EX_op,EX_Reg,EX_RegWr,EX_MemWr,EX_MemtoReg,EX_PC,EX_rs,EX_rt,EX_r
    d,EX_shamt,EX_func,EX_RegDst,EX_busA,EX_busB,alure,clk,
2  Mem_op,Mem_Reg,Mem_RegWr,Mem_MemWr,Mem_MemtoReg,Mem_alure,Mem_PC,Mem_rs,
    Mem_rt,Mem_rd,Mem_shamt,Mem_func,Mem_RegDst,Mem_busA,Mem_busB,
3  EX_MULT_result,Mem_MULT_result);
4  //EX_Mem segment register
5      input[5:0]  EX_op;
6      input[4:0]  EX_Reg;
7      input      EX_RegWr,EX_MemWr,EX_MemtoReg;
8      input[31:0] alure;
9      input      clk;
10
11     input[31:2] EX_PC;
12     input[4:0]  EX_rs,EX_rt,EX_rd,EX_shamt;
13     input[5:0]  EX_func;
14     input      EX_RegDst;
15     input[31:0] EX_busA,EX_busB;
16
17     input[63:0] EX_MULT_result;
18
19     output reg[5:0] Mem_op;
20     output reg[4:0] Mem_Reg;
21     output reg      Mem_RegWr,Mem_MemWr,Mem_MemtoReg;
22     output reg[31:0] Mem_alure;
23     output reg[31:2] Mem_PC;
24     output reg[4:0] Mem_rs,Mem_rt,Mem_rd,Mem_shamt;
25     output reg[5:0] Mem_func;
26     output reg      Mem_RegDst;
27     output reg[31:0] Mem_busA,Mem_busB;
28     output reg[63:0] Mem_MULT_result;
29 //assignment
30
31     initial
32     begin
33         Mem_op = 0;
```

```

34     Mem_Reg = 0;
35     Mem_RegWr = 0;
36     Mem_MemWr = 0;
37     Mem_MemtoReg = 0;
38     Mem_alure = 0;
39     Mem_PC = 0;
40     Mem_rs = 0;
41     Mem_rt = 0;
42     Mem_rd = 0;
43     Mem_shamt = 0;
44     Mem_func = 0;
45     Mem_RegDst = 0;
46     Mem_busA = 0;
47     Mem_busB = 0;
48     Mem_MULT_result = 0;
49 end
50 //initial assignment
51
52 always@(negedge clk)
53 begin
54     Mem_op <= EX_op;
55     Mem_Reg <= EX_Reg;
56     Mem_RegWr <= EX_RegWr;
57     Mem_MemWr <= EX_MemWr;
58     Mem_MemtoReg <= EX_MemtoReg;
59     Mem_alure <= alure;
60     Mem_PC <= EX_PC;
61     Mem_rs <= EX_rs;
62     Mem_rt <= EX_rt;
63     Mem_rd <= EX_rd;
64     Mem_shamt <= EX_shamt;
65     Mem_func <= EX_func;
66     Mem_RegDst <= EX_RegDst;
67     Mem_busA <= EX_busA;
68     Mem_busB <= EX_busB;
69     Mem_MULT_result <= EX_MULT_result;
70 end
71 //normal assignment
72 endmodule

```

# Mem

## 基本描述

Mem 流水段

## 模块接口

接口名	方向	描述
Mem_op	I	Mem段op的值
Mem_Reg	I	Mem段Reg的值
Mem_busB	I	Mem段busB的值
Mem_RegWr	I	Mem段RegWr的值
Mem_MemWr	I	Mem段MemWr的值
Mem_MemtoReg	I	Mem段MemtoReg的值
Mem_alure	I	Mem段alu的值
clk	I	时钟信号
Mem_dout	O	Mem段读取的主存结果

## 功能

- 1. 对 store 型指令 在该阶段将数据存入数据存储器中
- 2. 对 load 型指令 在该阶段从数据存储器中读取数据

## 代码实现

```
1   `include "dm.v"
2
3   module
4   Mem(Mem_op, Mem_Reg, Mem_busB, Mem_RegWr, Mem_MemWr, Mem_MemtoReg, Mem_alure, c
5   lk, Mem_dout);
6
7   input[5:0]  Mem_op;
8   input[4:0]  Mem_Reg;
9   input[31:0] Mem_busB;
10  input      Mem_RegWr, Mem_MemWr, Mem_MemtoReg;
11  input[31:0] Mem_alure;
12  input      clk;
13
14  output[31:0] Mem_dout;
15
16  dm_4k dmT(Mem_op, Mem_alure, Mem_busB, Mem_dout, clk, Mem_MemWr); //data
17  memory invoking
```



## Mem\_Wr

### 基本描述

Mem\_Wr 流水段寄存器

### 模块接口

接口名	方向	描述
Mem_op	I	Mem段op的值
Mem_Reg	I	Mem段Reg的值
Mem_RegWr	I	Mem段RegWr的值
Mem_MemtoReg	I	Mem段MemtoReg的值
Mem_alure	I	Mem段alu的结果
Mem_dout	I	Mem段主存的输出结果
Mem_PC	I	Mem段PC的值
Mem_rs	I	Mem段rs的值
Mem_rt	I	Mem段rt的值
Mem_rd	I	Mem段rd的值
Mem_shamt	I	Mem段shamt的值
Mem_func	I	Mem段func的值
Mem_RegDst	I	Mem段RegDst的值
Mem_busA	I	Mem段busA的值
Mem_busB	I	Mem段busB的值
clk	I	时钟信号
Wr_op	O	Wr段op的值
Wr_Reg	O	Wr段Reg的值
Wr_RegWr	O	Wr段RegWr的值
Wr_MemtoReg	O	Wr段MemtoReg的值
Wr_alure	O	Wr段alu的结果
Wr_dout	O	Wr段主存的输出结果
Wr_PC	O	Wr段PC的值
Wr_rs	O	Wr段rs的值
Wr_rt	O	Wr段rt的值
Wr_rd	O	Wr段rd的值
Wr_shamt	O	Wr段shamt的值
Wr_func	O	Wr段func的值
Wr_RegDst	O	Wr段RegDst的值
Wr_busA	O	Wr段busA的值
Wr_busB	O	Wr段busB的值

## 功能

将 **Mem** 段的各控制信号和数据传给 **Wr** 段

## 代码实现

```
1  module
    Mem_Wr(Mem_op,Mem_Reg,Mem_RegWr,Mem_MemtoReg,Mem_alure,Mem_dout,Mem_PC,M
    em_rs,Mem_rt,Mem_rd,Mem_shamt,Mem_func,Mem_RegDst,Mem_busA,Mem_busB,clk,
2  Wr_op,Wr_Reg,Wr_RegWr,Wr_MemtoReg,Wr_alure,Wr_dout,Wr_PC,Wr_rs,Wr_rt,Wr_
    rd,Wr_shamt,Wr_func,Wr_RegDst,Wr_busA,Wr_busB,
3  Mem_MULT_result,Wr_MULT_result);
4  //Mem_Wr segment register
5      input[5:0]  Mem_op;
6      input[4:0]  Mem_Reg;
7      input      Mem_RegWr,Mem_MemtoReg;
8      input[31:0] Mem_alure;
9      input[31:0] Mem_dout;
10     input  clk;
11
12     input[31:2] Mem_PC;
13     input[4:0]  Mem_rs,Mem_rt,Mem_rd,Mem_shamt;
14     input[5:0]  Mem_func;
15     input Mem_RegDst;
16     input[31:0] Mem_busA,Mem_busB;
17     input[63:0] Mem_MULT_result;
18
19     output reg[5:0] Wr_op;
20     output reg[4:0] Wr_Reg;
21     output reg  Wr_RegWr,Wr_MemtoReg;
22     output reg[31:0] Wr_alure;
23     output reg[31:0] Wr_dout;
24
25     output reg[31:2] Wr_PC;
26     output reg[4:0] Wr_rs,Wr_rt,Wr_rd,Wr_shamt;
27     output reg[5:0] Wr_func;
28     output reg  Wr_RegDst;
29     output reg[31:0] Wr_busA,Wr_busB;
30     output reg[63:0] Wr_MULT_result;
31
32     initial
33     begin
```

```

34     Wr_op = 0;
35     Wr_Reg = 0;
36     Wr_RegWr = 0;
37     Wr_MemtoReg = 0;
38     Wr_alure = 0;
39     Wr_dout = 0;
40     Wr_PC = 0;
41     Wr_rs = 0;
42     Wr_rt = 0;
43     Wr_rd = 0;
44     Wr_shamt = 0;
45     Wr_func = 0;
46     Wr_RegDst = 0;
47     Wr_busA = 0;
48     Wr_busB = 0;
49     Wr_MULT_result = 0;
50 end
51 //initial assignment
52
53 always@(negedge clk)
54 begin
55     Wr_op <= Mem_op;
56     Wr_Reg <= Mem_Reg;
57     Wr_RegWr <= Mem_RegWr;
58     Wr_MemtoReg <= Mem_MemtoReg;
59     Wr_alure <= Mem_alure;
60     Wr_dout <= Mem_dout;
61     Wr_PC <= Mem_PC;
62     Wr_rs <= Mem_rs;
63     Wr_rt <= Mem_rt;
64     Wr_rd <= Mem_rd;
65     Wr_shamt <= Mem_shamt;
66     Wr_func <= Mem_func;
67     Wr_RegDst <= Mem_RegDst;
68     Wr_busA <= Mem_busA;
69     Wr_busB <= Mem_busB;
70     Wr_MULT_result <= Mem_MULT_result;
71 end
72 //normal assignment
73 endmodule

```

# Wr

## 基本描述

Wr 流水段

## 模块接口

接口名	方向	描述
Wr_op	I	Wr段op的值
Wr_Reg	I	Wr段Reg的值
Wr_MemtoReg	I	Wr段MemtoReg的值
Wr_alure	I	Wr段alu的结果
Wr_dout	I	Wr段主存的输出结果
Wr_PC	I	Wr段PC的值
Wr_rs	I	Wr段rs的值
Wr_rt	I	Wr段rt的值
Wr_rd	I	Wr段rd的值
Wr_shamt	I	Wr段shamt的值
Wr_func	I	Wr段func的值
Wr_RegDst	I	Wr段RegDst的值
Wr_busA	I	Wr段busA的值
Wr_busB	I	Wr段busB的值
clk	I	时钟信号
Wr_busW	O	Wr段存入寄存器的值

## 功能

在该阶段根据 op 和 MemtoReg 信号选择出正确的写入数据 并同控制信号一起传入设置在 ID 段的寄存器组 实现写回操作

## 代码实现

```
1 module
  Wr(Wr_op,Wr_Reg,Wr_RegWr,Wr_MemtoReg,Wr_alure,Wr_dout,Wr_PC,Wr_rs,Wr_rt,
  Wr_rd,Wr_shamt,Wr_func,Wr_RegDst,Wr_busA,Wr_busB,clk,Wr_busW); //change
2   input[5:0]  Wr_op;
3   input[4:0]  Wr_Reg;
4   input      Wr_RegWr,Wr_MemtoReg;
5   input[31:0] Wr_alure;
```

```

6     input[31:0] Wr_dout;
7     input[31:2] Wr_PC;
8     input[4:0]  Wr_rs,Wr_rd,Wr_rt,Wr_shamt;
9     input[5:0]  Wr_func;
10    input  Wr_RegDst;
11    input[31:0] Wr_busA,Wr_busB;
12
13    input clk;
14
15    output reg[31:0] Wr_busW;
16    //statement
17
18    always@(*)
19    begin
20        if(Wr_op == 6'b100000)
21        begin
22            Wr_busW<={{24{Wr_dout[7]}},Wr_dout[7:0]};
23        end
24        //this is for instruction 'lb'-load byte
25
26        else if(Wr_op == 6'b100100)
27        begin
28            Wr_busW<={{24'b0},Wr_dout[7:0]};
29        end
30        //this is for instruction 'lbu'-load byte unsigned
31
32        else
33        begin
34            if(Wr_MemtoReg == 0) Wr_busW <= Wr_alure;
35            else Wr_busW <= Wr_dout;
36            //mux2_32 muxW(Wr_alure,Wr_dout,Wr_MemtoReg,Wr_busW);
37        end
38        //choose data to assign Wr_busW by Wr_MemtoReg
39    end
40 endmodule

```

## 2. 控制器

# conrtol

## 基本描述

控制器模块 接收指令的 `op` 和 `func` 域信号 对指令译码 产生该指令对应的控制信号

## 模块接口

接口名	方向	描述
op	I	指令操作码
rs	I	rs寄存器地址
rt	I	rt寄存器地址
rd	I	rd寄存器地址
shamt	I	偏移量
func	I	指令5-0位
RegDst	O	rt,rd寄存器选择控制信号
RegWr	O	寄存器写控制信号
ALUSrc	O	ALU数据来源控制信号
MemWr	O	数据内存写控制信号
MemtoReg	O	数据内存数据写入寄存器控制信号
ExtOp	O	立即数扩展控制信号
ALUctr	O	ALU控制信号
Branch	O	条件跳转指令控制信号
Jump	O	J型指令控制信号

## 功能

- 1. 当 `op` 不为0 即指令不为R型指令时 根据 `op` 对指令进行译码 将各信号输送给对应的控制信号
- 2. 当 `op` 的值为0 即指令为R型指令时 根据 `func` 对指令进行译码 将各信号书送给对应的控制信号

## 代码实现

```
1 module
  ctrl(op,rs,rt,rd,shamt,func,RegDst,RegWr,ALUSrc,MemWr,MemtoReg,ExtOp,ALU
  ctr,Branch,Jump);
2   input[5:0]  op;
3   input[4:0]  rs,rt,rd,shamt;
4   input[5:0]  func;
5   output      RegDst;
6   output      RegWr;
7   output      ALUSrc;
```

```

8      output    MemWr;
9      output    MemtoReg;
10     output[1:0] ExtOp;
11     output[4:0] ALUctr;
12     output    Branch;
13     output    Jump;
14
15     reg[13:0] controls;
16
17     assign{RegDst,RegWr,ALUSrc,MemWr,MemtoReg,ExtOp,ALUctr,Branch,Jump} =
controls;
18
19     always@(*)
20     case(op)
21         6'b000000:
22             begin
23                 case(func)
24                     6'b100001: controls <= 14'b1100000000000000; // addu
25                     6'b100011: controls <= 14'b1100000000001000; // subu
26                     6'b101010: controls <= 14'b1100000000010000; // slt
27                     6'b100100: controls <= 14'b1100000000011000; // and
28                     6'b100111: controls <= 14'b11000000010000; // nor
29                     6'b100101: controls <= 14'b11000000010100; // or
30                     6'b100110: controls <= 14'b11000000011000; // xor
31                     6'b000000: controls <= 14'b11000000011100; // sll
32                     6'b000010: controls <= 14'b11000000100000; // srl
33                     6'b101011: controls <= 14'b11000000100100; // sltu
34                     6'b001001: controls <= 14'b11000000000001; // jalr
35                     6'b001000: controls <= 14'b100000000000001; // jr
36                     6'b000100: controls <= 14'b110000000110000; // sllv
37                     6'b000011: controls <= 14'b110000000110100; // sra
38                     6'b000111: controls <= 14'b110000000111000; // srav
39                     6'b000110: controls <= 14'b110000000111100; // srlv
40                     6'b011000: controls <= 14'b0000000000000000; // mult
41                     6'b010010: controls <= 14'b11000001011100; // mflo
42                     6'b010000: controls <= 14'b11000001100000; // mfhi
43                     6'b010011: controls <= 14'b0000000000000000; // mtlo
44                     6'b010001: controls <= 14'b0000000000000000; // mthi
45                     6'b001100: controls <= 14'b0000000000000000; // syscall
46                 endcase
47             end
48         6'b001001: controls <= 14'b011000110000000; // addiu

```



```

49      6'b000100: controls <= 14'b000000000000110; //beq
50      6'b000101: controls <= 14'b000000000000110; //bne
51      6'b100011: controls <= 14'b01101011000000; //lw
52      6'b101011: controls <= 14'b00110011000000; //sw
53      6'b001111: controls <= 14'b01100101011000; //lui
54      6'b001010: controls <= 14'b01100011000100; //slti
55      6'b001011: controls <= 14'b01100011001000; //sltiu
56      6'b000001: controls <= 14'b000000000000010; //bgez,bltz
57
58      6'b000111: controls <= 14'b000000000000010; //bgtz
59      6'b000110: controls <= 14'b000000000000010; //blez
60      6'b100000: controls <= 14'b01101011000000; //lb
61      6'b100100: controls <= 14'b01101011000000; //lbu
62      6'b101000: controls <= 14'b00110011000000; //sb
63      6'b001100: controls <= 14'b01100001001100; //andi
64      6'b001101: controls <= 14'b01100001010000; //ori
65      6'b001110: controls <= 14'b01100001010100; //xori
66
67
68      6'b000010: controls <= 14'b000000000000001; //j
69      6'b000011: controls <= 14'b010000000000001; //jal
70
71      6'b010000:
72      begin
73          case(rs)
74              5'b00000: controls <= 14'b01000001100100; //mfc0
75              5'b00100: controls <= 14'b000000000000000; //mtc0
76              5'b10000: controls <= 14'b000000000000000; //eret
77          endcase
78      end
79
80      default : controls <= 14'b000000000000000;
81  endcase
82  //assign 'controls' according to instructions
83  endmodule

```

## (附) 控制信号真值表

	ReqDst	ReqWr	ALUSrc	MemWr	MemtoReg	ExtOp	ALUctr	Branch	Jump		R/I/J		31-26(op)	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0(func)
addu		1	1	0	0	0 xx	0 0000	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100001
subu		1	1	0	0	0 xx	0 0001	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100011
sll		1	1	0	0	0 xx	0 0010	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	101010
and		1	1	0	0	0 xx	0 0011	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100100
nor		1	1	0	0	0 xx	0 0100	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100111
or		1	1	0	0	0 xx	0 0101	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100101
xor		1	1	0	0	0 xx	0 0110	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	100110
sll		1	1	0	0	0 xx	0 0111	0	0		R		0 00000	0 0000	rt	rd	shf	0 00000
srl		1	1	0	0	0 xx	0 1000	0	0		R		0 00000	0 0000	rt	rd	shf	0 00010
addiu		0	1	1	0	0 1	1 0000	0	0		I		0 01001	rs	rt	imm	imm	imm
beq	x		0	0	0	xx	0 0001	1	0		I		0 00100	rs	rt	offset	offset	offset
bne	x		0	0	0	xx	0 0001	1	0		I		0 00101	rs	rt	offset	offset	offset
lw		0	1	1	0	1 0 1	1 0000	0	0		I		1 00011	base	rt	offset	offset	offset
sw	x		0	1	1	x	0 1	1 0000	0	0		I	1 01011	base	rt	offset	offset	offset
lui		0	1	1	0	0 1 0	x		0		I		0 01111	0 0000	rt	imm	imm	imm
j	x		0 x		0 x	x x	x		0	1	J		0 00010	target	target	target	target	target
slltu		1	1	0	0	0 xx	0 1001	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	101011
jair		1	1	0	0	0 xx	x		0	0	R		0 00000	rs	0 0000	1 1111	0 0000	0 01001
jr		1	0	0	0	0 xx	x		0	0	R		0 00000	rs	0 0000	0 0000	0 0000	0 01000
sllv		1	1	0	0	0 xx	0 1100	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	0 00100
sra		1	1	0	0	0 xx	0 1101	0	0		R		0 00000	0 0000	rt	rd	shf	0 00011
srav		1	1	0	0	0 xx	0 1110	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	0 00111
srlv		1	1	0	0	0 xx	0 1111	0	0		R		0 00000	rs	rt	rd	0 0000	0 00110
sli		0	1	1	0	0 0 1	1 0001	0	0		I		0 01010	rs	rt	imm	imm	imm
sltiu		0	1	1	0	0 0 1	1 0010		0		I		0 01011	rs	rt	imm	imm	imm
bgez	x		0	0	0	x	xx	x	1	0	I		0 00001	rs	0 0001	offset	offset	offset
btaz	x		0	0	0	x	xx	x	1	0	I		0 00111	rs	0 0000	offset	offset	offset
blez	x		0	0	0	x	xx	x	1	0	I		0 00110	rs	0 0000	offset	offset	offset
bltz	x		0	0	0	x	xx	x	1	0	I		0 00001	rs	0 0000	offset	offset	offset
lb		0	1	1	0	1 0 1	1 0000	0	0		I		1 00000	base	rt	offset	offset	offset
lbu		0	1	1	0	1 0 1	1 0000	0	0		I		1 00100	base	rt	offset	offset	offset
sb		0	0	1	1	0 0 1	1 0000	0	0		I		1 01000	base	rt	offset	offset	offset
andi		0	1	1	0	0 0 0	1 0011	0	0		I		0 01100	rs	rt	imm	imm	imm
ori		0	1	1	0	0 0 0	1 0100	0	0		I		0 01101	rs	rt	imm	imm	imm
xori		0	1	1	0	0 0 0	1 0101	0	0		I		0 01110	rs	rt	imm	imm	imm
jal	x		1 x		0	0 xx	x		0	1	J		0 00011	target	target	target	target	target

### 3. 冒险处理


#### 冒险分析：

##### 数据冒险

分为 **Pre\_Data\_Hazard**, **Branch\_Data\_Hazard** 这两个模块处理，其基本思想一致：处理从寄存器中读数存在的延迟问题。在ID段进行检测，处理在EX段，Mem段，Wr段可能出现的寄存器数据修改问题。取到的寄存器数应为最近一次修改的值。最后将对应冒险标记变量进行冒险记录并输出

##### 结构冒险

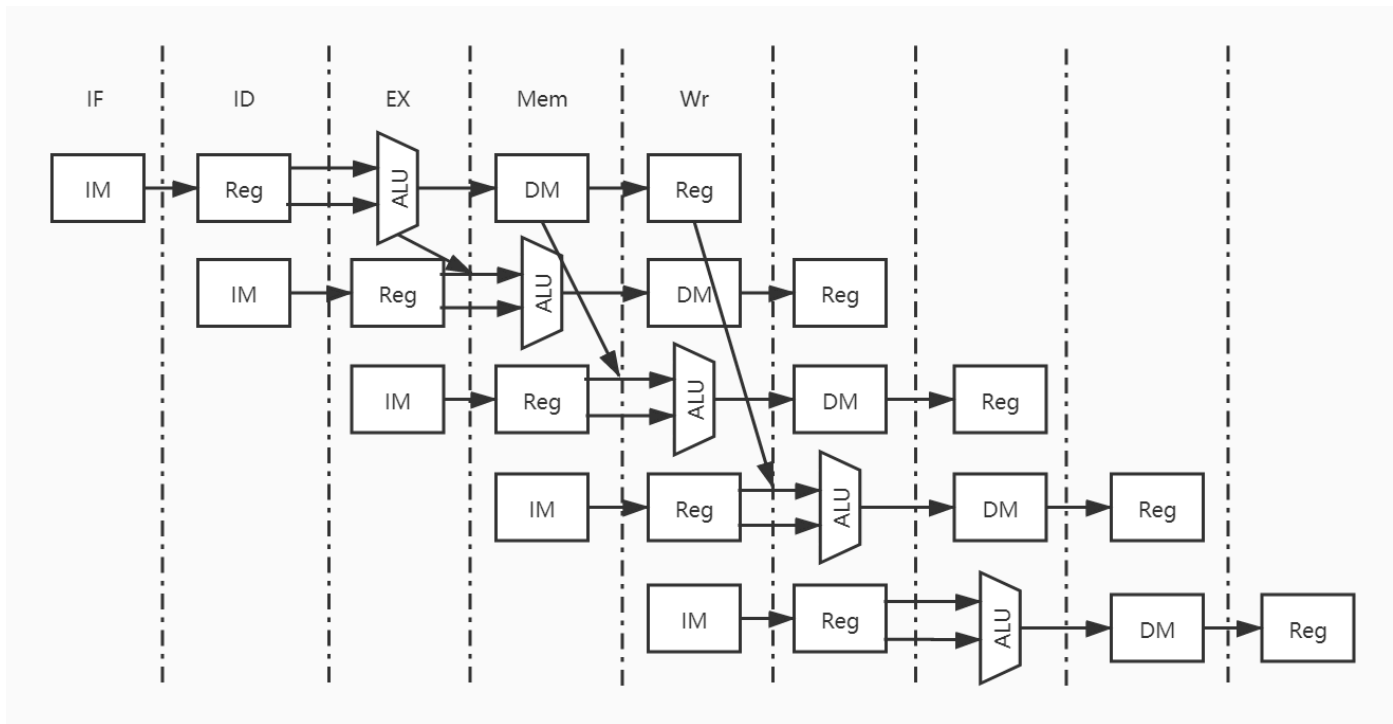1. 将指令存储器与数据存储器分成两个独立的模块
2. 同一时间段寄存器的读与写相冲突，依然使用转发技术，将写操作中ALU已经产生的结果送到读操作ALU的输入端。




## 数据冒险与结构冒险处理

### Load\_use冒险

主要靠 `Load_use` 信号进行判断，在 `Load_use` 模块中进行，若出现 `Load_use` 冒险，则 `Load_use` 信号为1，进行如下操作：

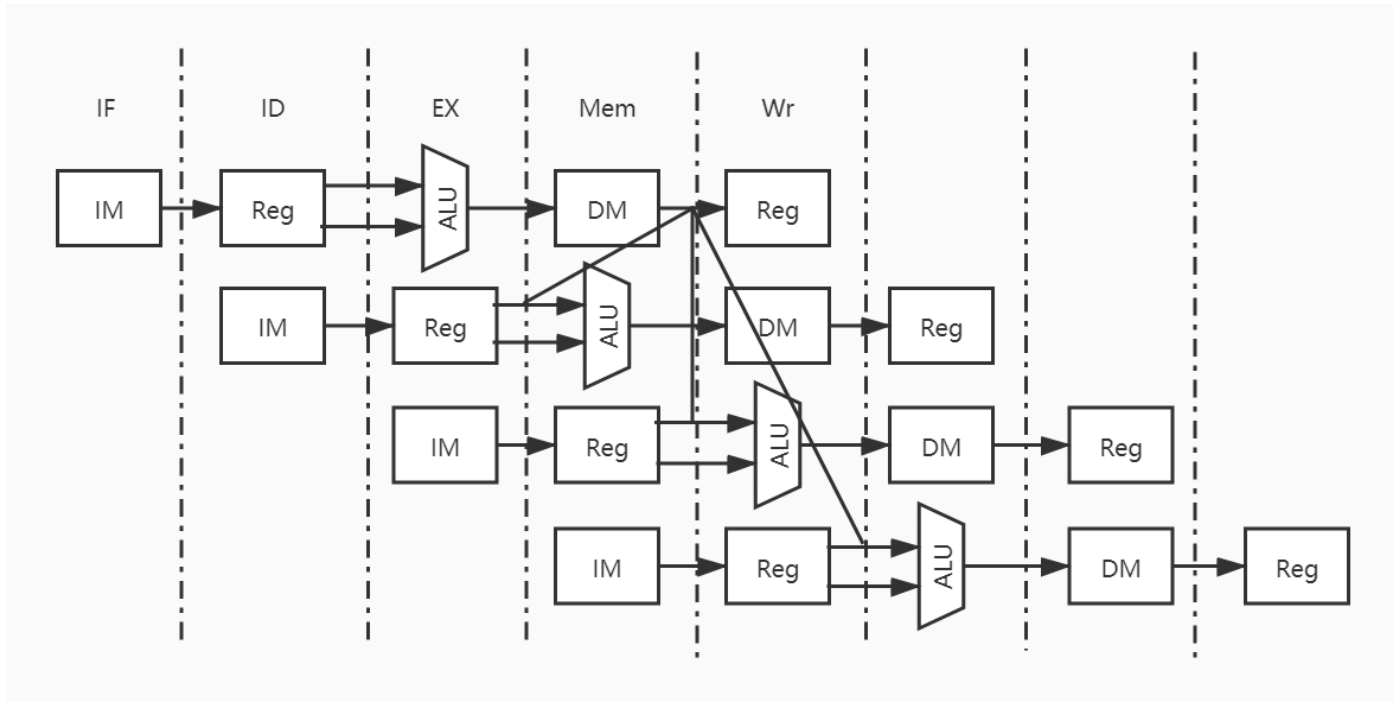1. 将 `ID_EX` 流水段的控制信号清零
2. 保持 `IF_ID` 流水段的指令不变
3. 保持 `PC` 的值不变

通过以上三个操作实现一个周期的阻塞 从而可以通过前面的数据冒险处理方式对 `Load_use` 冒险进行处理



## Load\_use 数据冒险

### 控制冒险

采用静态预测，始终预测指令满足跳转。在IF\_ID段寄存器中进行判断和处理，若为分支指令或跳转指令，则将IF段的指令记录为pre\_instruction，并将ID段指令赋值为0以实现下一条指令的清零，PC不变，若跳转（预测成功），则正常执行，若不跳转（预测失败），则ID\_EX段寄存器中，将之前保存的pre\_instruction对应的控制信号与数据赋给EX段的控制信号与数据，实现纠错。

## Pre\_Data\_Hazard

### 基本描述

处理数据冒险的模块

### 模块接口

接口名	方向	描述
Mem_RegWr	I	Mem段RegWr的值
Mem_Reg	I	Mem段Reg的值
ID_rs	I	ID段rs的值
ID_rt	I	ID段rt的值
EX_RegWr	I	EX段RegWr的值
EX_Reg	I	EX段Reg的值
Wr_RegWr	I	Wr段RegWr的值
Wr_Reg	I	Wr段Reg的值
ALUSrcC	O	数据冒险选择信号
ALUSrcD	O	数据冒险选择信号

## 功能

判断相隔1条 2条或3条的数据冒险 并根据不同情况对选择信号 `ALUSrcC` 和 `ALUSrcD` 进行赋值 具体的对应关系可通过代码及注释查阅

## 代码实现

```

1  module
    Pre_Data_Hazard(Mem_RegWr,Mem_Reg,ID_rs,ID_rt,EX_RegWr,EX_Reg,Wr_RegWr,W
    r_Reg,ALUSrcC,ALUSrcD);
2      input Mem_RegWr,EX_RegWr,Wr_RegWr;
3      input[4:0] Mem_Reg,EX_Reg,Wr_Reg,ID_rs,ID_rt;
4      //parameters which is needed in this module
5
6      wire C1C,C1D,C2C,C2D,C3C,C3D;
7      //intermediate variables
8
9      assign C1C = EX_RegWr && (EX_Reg ≠ 0) && (EX_Reg = ID_rs);
10     assign C1D = EX_RegWr && (EX_Reg ≠ 0) && (EX_Reg = ID_rt);
11     assign C2C = Mem_RegWr && (Mem_Reg ≠ 0) && ((EX_Reg ≠ ID_rs)||
    (EX_Reg = ID_rs && EX_RegWr = 0)) && (Mem_Reg = ID_rs);
12     assign C2D = Mem_RegWr && (Mem_Reg ≠ 0) && ((EX_Reg ≠ ID_rt)||
    (EX_Reg = ID_rt && EX_RegWr = 0)) && (Mem_Reg = ID_rt);
13     assign C3C = Wr_RegWr && (Wr_Reg ≠ 0) && ((EX_Reg ≠ ID_rs)|| (EX_Reg
    = ID_rs && EX_RegWr = 0)) && ((Mem_Reg ≠ ID_rs)|| (Mem_Reg = ID_rs &&
    Mem_RegWr = 0)) && (Wr_Reg = ID_rs);

```

```

14     assign C3D = Wr_RegWr && (Wr_Reg ≠ 0) && ((EX_Reg ≠ ID_rt) || (EX_Reg
    = ID_rt && EX_RegWr = 0)) && ((Mem_Reg ≠ ID_rt) || (Mem_Reg = ID_rt &&
    Mem_RegWr = 0)) && (Wr_Reg = ID_rt);
15 //definitions
16
17     output reg[1:0] ALUSrcC,ALUSrcD;
18 //reg-type output
19
20     initial
21     begin
22         ALUSrcC = 0;
23         ALUSrcD = 0;
24     end
25 //initial assignment
26
27     always@(C1C or C2C or C3C)
28     begin
29         if(C1C = 1) ALUSrcC <= 2'b01; //RS EX-segment data hazard
30         else if(C2C = 1) ALUSrcC <= 2'b10; //RS Mem-segment data hazard
31         else if(C3C = 1) ALUSrcC <= 2'b11; //RS Wr-segment data hazard
32         else ALUSrcC <= 2'b00; //no data hazard
33     end
34
35     always@(C1D or C2D or C3D)
36     begin
37         if(C1D = 1) ALUSrcD <= 2'b01; //RT EX-segment data hazard
38         else if(C2D = 1) ALUSrcD <= 2'b10; //RT Mem-segment data hazard
39         else if(C3D = 1) ALUSrcD <= 2'b11; //RT Wr-segment data hazard
40         else ALUSrcD <= 2'b00; //no data hazard
41     end
42
43     endmodule

```

## branch\_Data\_Hazard

### 基本描述

出现分支指令时 对预先保存的 `pre_instruction` 进行数据冒险判断的模块

模块接口

接口名	方向	描述
Wr_RegWr	I	Wr段RegWr的值
Wr_Reg	I	Wr段Reg的值
Pre_rs	I	Preinstruction的rs的值
Pre_rt	I	Preinstruction的rt的值
Mem_RegWr	I	Mem段RegWr的值
Mem_Reg	I	Mem段Reg的值
ALUSrcE	O	数据冒险检测信号
ALUSrcF	O	数据冒险检测信号

功能

判断 `pre_instruction` 的数据冒险 并根据不同情况对选择信号 `ALUSrcC` 和 `ALUSrcD` 进行赋值  
具体的对应关系可通过代码及注释查阅

代码实现

```
1  module
    branch_Data_Hazard(Wr_RegWr,Wr_Reg,pre_rs,pre_rt,Mem_RegWr,Mem_Reg,ALUSr
    cE,ALUSrcF);
2      input Wr_RegWr,Mem_RegWr;
3      input[4:0]  Wr_Reg,Mem_Reg,pre_rs,pre_rt;
4
5      wire  C2E,C2F;
6
7      assign  C2E = Wr_RegWr && (Wr_Reg≠0) && ((Mem_Reg ≠ pre_rs) ||
    (Mem_Reg = pre_rs && Mem_RegWr = 0)) && (Wr_Reg = pre_rs);
8      assign  C2F = Wr_RegWr && (Wr_Reg≠0) && ((Mem_Reg ≠ pre_rt) ||
    (Mem_Reg = pre_rt && Mem_RegWr = 0)) && (Wr_Reg = pre_rt);
9
10     output reg[1:0] ALUSrcE,ALUSrcF;
11
12     initial
13     begin
14         ALUSrcE = 0;
15         ALUSrcF = 0;
16     end
17
18     always@(C2E)
```

```

19     begin
20         if(C2E == 1)  ALUSrcE <= 2'b10;
21         else        ALUSrcE <= 2'b00;
22     end
23
24     always@(C2F)
25     begin
26         if(C2F == 1)  ALUSrcF <= 2'b10;
27         else        ALUSrcF <= 2'b00;
28     end
29
30 endmodule

```

## Load\_use

### 基本描述

判断 `Load_use` 数据冒险的模块

### 模块接口

接口名	方向	描述
EX_MemRead	I	EX段检测是否为lw型指令
EX_rt	I	EX段rt的值
ID_rs	I	ID段rs的值
ID_rt	I	ID段rt的值
Load_use	O	Load_use冒险检测信号

### 功能

检测 `Load_use` 数据冒险 产生判断信号以供后续使用

### 代码实现

```

1  module Load_use(EX_MemRead,EX_rt,ID_rs,ID_rt,Load_use);
2  //Load_use hazard judge
3  input EX_MemRead;
4  input[4:0] EX_rt,ID_rs,ID_rt;
5  output reg Load_use;
6  wire C;
7

```




```
8      assign C = EX_MemRead && ((EX_rt == ID_rs) || (EX_rt == ID_rt));
9
10     initial
11     begin
12         Load_use = 0;
13     end
14
15     always@(C)
16     begin
17         Load_use = C;
18     end
19
20 endmodule
```

### 三. 测试代码及方法

#### 1. 环境配置

由于我的电脑是MacOS系统 无法安装modelsim进行仿真 故根据网上共享的配置方案 用vscode + 插件 + gtkwave搭配的方法对代码进行仿真与运行 具体来说 执行如下：

- 在vscode中安装如下插件

 

**Verilog-HDL/S...** ⌚ 26ms

Verilog-HDL/SystemVeri...

Masahiro Hiramori



**Verilog HDL** ⌚ 1ms

Verilog HDL Language ...

leafvmale



**Verilog\_Testbench**

verilog-testbench-insta...

Truecrab



**Verilog Format** ⌚ 11ms

Console application for ...

Ericson Joseph



**Verilog Snippet** ⌚ 3ms

A snippet for verilog

czh



**verilog-formatter** ⌚ 9ms

A Verilog code formatte...

IsaacT



## 安装的插件列表

- 通过Homebrew 在终端中安装如下软件

### 1. 安装Iverilog

```
% brew install icarus-verilog
```

### 2. 安装verilator

```
% brew install verilator
```

### 3. 安装gtkwave（波形图展示工具）

```
% brew cask install xquartz  
% brew cask install gtkwave
```

## 通过Homebrew安装的软件列表

上述配置完成后 可以在vscode中对 `Verilog` 代码进行编译运行 并使用gtkwave或vscode对波形进行仿真

## 2. 测试代码

来自老师发送的测试代码文件 《36条指令-对应的汇编代码+指令字等-红色字新加说明》

将测试代码的以十六进制存储在 `code.txt` 中效果如下：

```
24010001  
00011100  
00411821  
00022082  
28990005  
07210010  
00642823  
AC050014  
00A22027
```

00A23027  
00C33825  
00E64026  
AC08001C  
11030002  
00C7482A  
24010008  
8C2A0014  
15450004  
00415824  
AC2B001C  
AC240010  
0C000019  
3C0C000C  
004CD007  
003AD804  
0360F809  
A07A0005  
0063682B  
1DA00003  
00867004  
000E7883  
002F8006  
1A000008  
002F8007  
240B008C  
06000006  
8D5C0003  
179D0007  
A0AF0008  
80B20008  
90B30008  
2DF8FFFF  
0185E825  
01600008  
31F4FFFF  
35F5FFFF

39F6FFFF  
08000000

测试代码（十六进制）

### 3. 测试结果

由于 `gtkwave` 虽能仿真波形 但无法监测到模块内部定义的变量信号（如寄存器组中每个寄存器的值 数据存储器中每块内存的值）所以采用每一周期将寄存器值与数据存储器中的数据输出到 `out.txt` 文件的形式对数据进行侦测 从而判断指令执行的正确性


- 数据结果（存储在 `out.txt` 中）

```
-----  
clock [          66 pos]  
instruction = 28990005  
ID_instruction = 00022082  
PC = 00000010  
IF_PC = 00000010  
ID_PC = 0000000c  
EX_PC = 00000008  
Mem_PC = 00000004  
Wr_PC = 00000000  
Registers:  
R[          0] = 00000000  
R[          1] = 00000008  
R[          2] = 00000010  
R[          3] = 00000011  
R[          4] = 00000004  
R[          5] = 0000000d  
R[          6] = ffffffff2  
R[          7] = ffffffff3  
R[          8] = 00000011  
R[          9] = 00000000  
R[         10] = 00000011  
R[         11] = 0000008c  
R[         12] = 000c0000
```

```
R[      13] = 00000000
R[      14] = fffffe20
R[      15] = ffffffff88
R[      16] = ffffffff
R[      17] = 00000000
R[      18] = ffffffff88
R[      19] = 00000088
R[      20] = 0000ff88
R[      21] = ffffffff
R[      22] = ffff0077
R[      23] = 00000000
R[      24] = 00000001
R[      25] = 00000001
R[      26] = 0000000c
R[      27] = 00000018
R[      28] = 000c880d
R[      29] = 000c000d
R[      30] = 00000000
R[      31] = 00000054
DataMem:
DM[0000_0014H] = 000c880d
DM[0000_0015H] = xx000c88
DM[0000_001CH] = 00000011
-----
```

此处展示的是最后一周期所有代码执行完毕之后的结果

- 波形仿真结果（存储在 `pipeline_cpu_wave.vcd` 中）

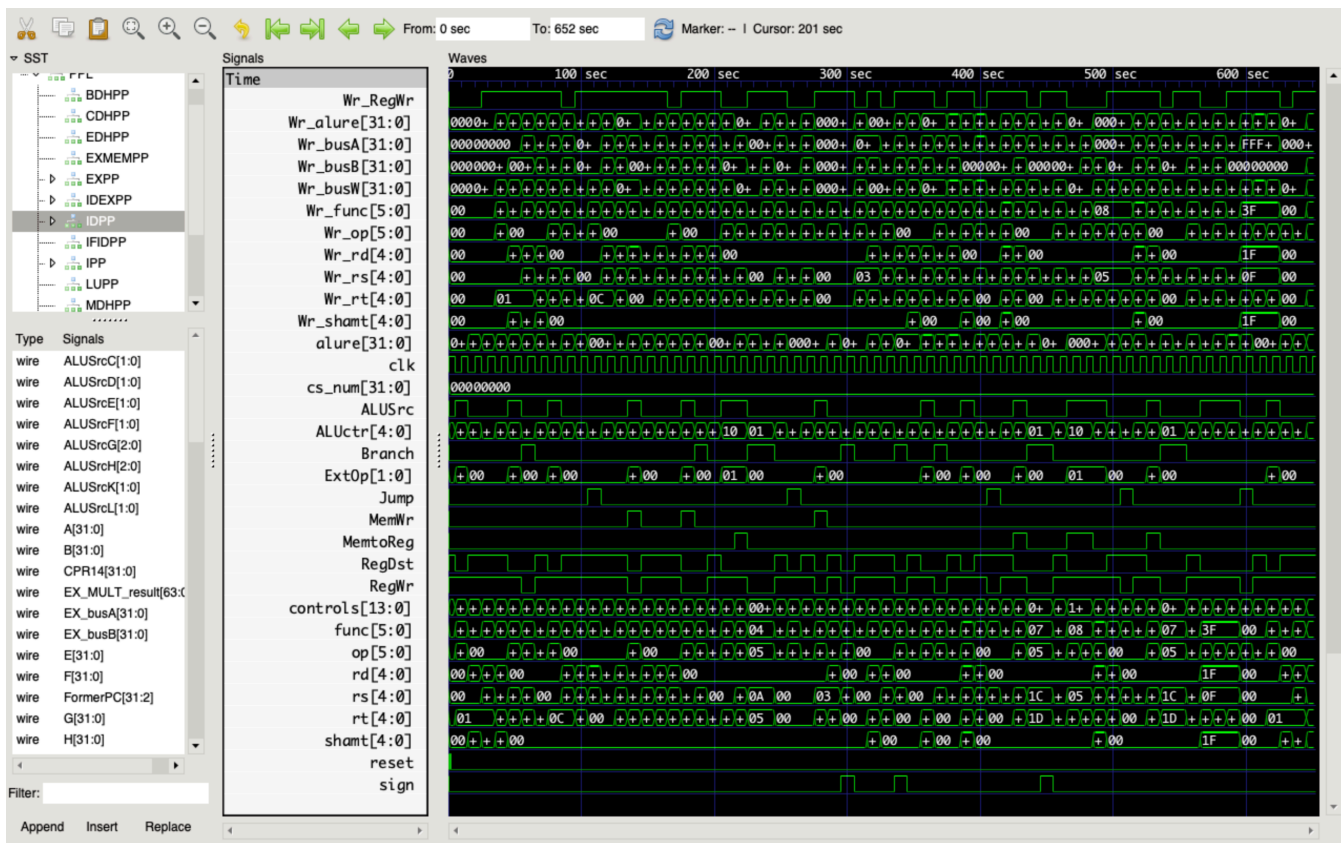

由于数据结果另做处理 此处只展示控制信号的仿真结果

请老师检查时注意 由于数据存储器 dm 中的各数据没有初始化为0 所以在查看与数据存储器相关的波形时可能会出现红线 但并不是错误！

## 四. 总结与展望

在完成单周期CPU的编写后，我曾一度以为流水线CPU设计非常的简单，可是现实却击垮了我。相对于流水线CPU而言，单周期CPU就是简简单单的几个模块组合在一起，而流水线所要考虑的并行性、冒险性才是更为折磨的考验。仅仅掌握书本上流水线思想、流水线数据通路、流水线冒险判断与处理的知识，对于编写流水线CPU是完全不够的，需要经过很多次的实践才能深入理解流水线的执行。于卷考而言，通过流水线CPU的编写，使得我对卷考知识的掌握更加透彻，这也节省了我后期不少时间。

在编写相关代码时，我是先进行36条的编写并调试。而36条的调试过程是最痛苦的时间段。当时对流水线相关知识其实还是半知不解，就是按照书上和PPT上的思路搬过来，没有什么自己的思考和理解，而在调试的过程中，我深深地体会到了这样的不可行性。主要体现在我对错误发生源的寻找困难以及修改错误的编写困难。三天时间，一直都蹲在电脑前，波形不对——寻找错误——修改错误，一直这样循环往复，但在后期对冒险处理的理解更加深刻之后，难度减少了很多。我觉得最困难的地方应该是控制冒险的处理了，但这也是我看到自己思考的闪光点的一部分。我使用的方法是



插入空指令，始终预测其会跳转，但这就会影响不跳转的情况，所以我选择将IF段的instruction存储在pre\_instruction中，并且添加signal判断分支指令是否跳转，若不跳转，则选择将pre\_instruction中的数据存储到EX阶段。这个的调试用了相当长的时间，但最终成功了。

在扩展45条指令时，遇到的困难要比之前少很多，虽然多了HI,LO寄存器和协处理器，但我们接触到的形式其实和之前写的RegFile寄存器十分相似，以近似的方法进行编写即可，处理数据冒险的方式也基本相同。有了36条作为基础，45条的编写和调试都较快，但最终由于复习时间不够与ddl的问题，没能在截止时间前完成剩余9条的调试。

在这次的课程设计中，我通过对流水线CPU编写，从CPU的角度理解了计算机的组成，对计算机的体系结构有了一个初步的了解。感谢那个迎难而上、勇于实践的自己，更感谢身边优秀、贴心的朋友、老师。